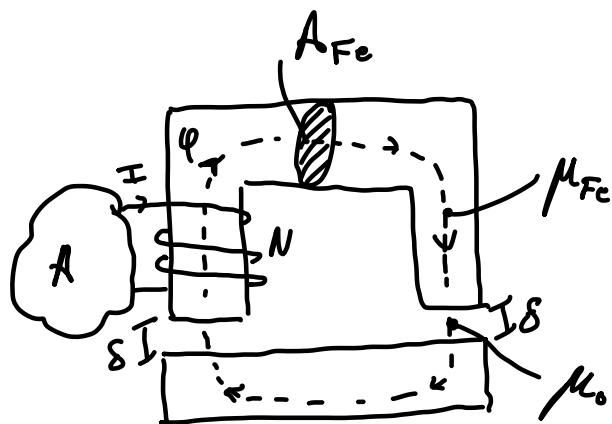


Esercizio 9 - Circuiti Magnetici




Tipi di Problema:

1. Calcolo L di A equivalente al circuito
2. Calcolo delle Forze

Condizione per i nostri problemi


$$\mu_{Fe} \rightarrow \infty \quad \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{H}{m}$$

Problema Induttanza

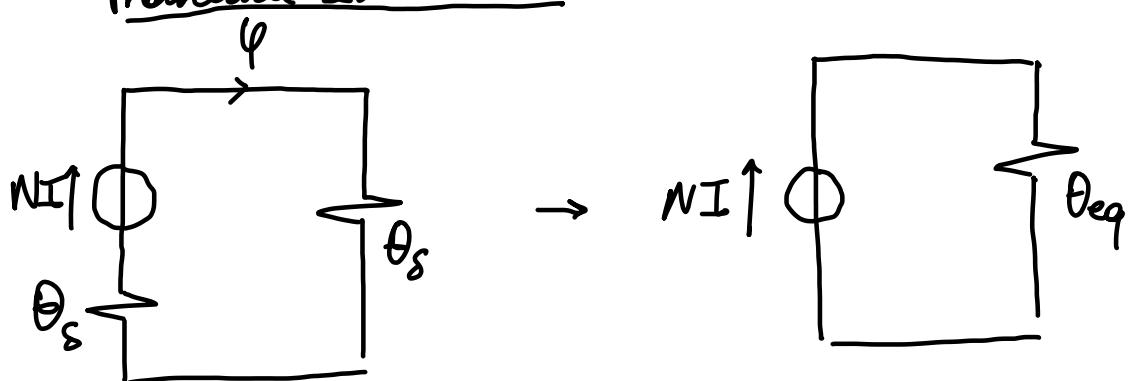


Induttanza vista dal circuito A
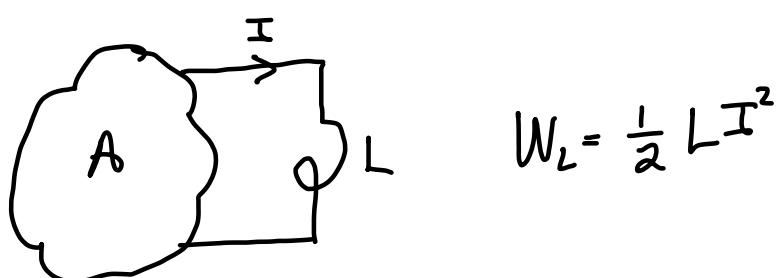
$$L = \frac{\Psi}{I} = \frac{N\Phi}{NI} = \frac{N^2}{\Theta_{eq}}$$



Problema Forze

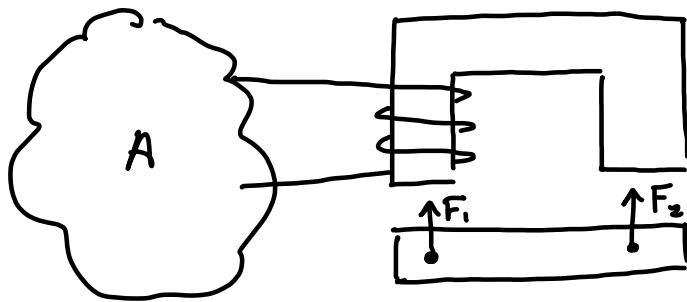


Formula Generale:


$$F = \frac{\varphi^2}{2\mu_0 A_{Fe}}$$

$$F_1 = \frac{\varphi_1^2}{2\mu_0 A_{Fe}} \quad F_2 = \frac{\varphi_2^2}{2\mu_0 A_{Fe}}$$


Problemi con più avvolgimenti / binarie

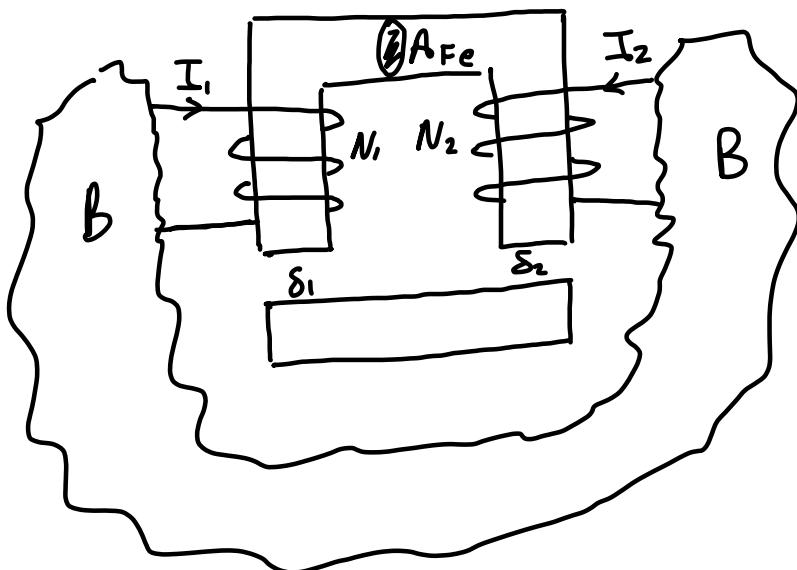


Calcolo di L:

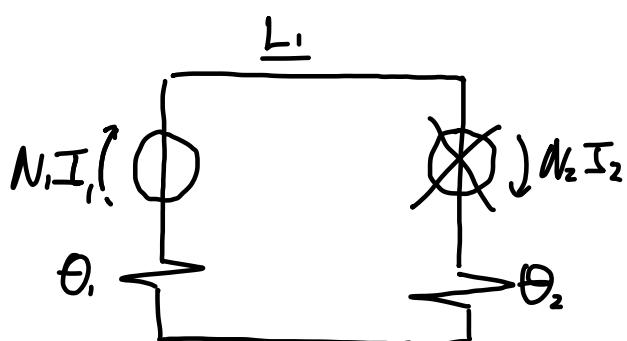

$$L = N_1^2 / \Theta_{eq}$$

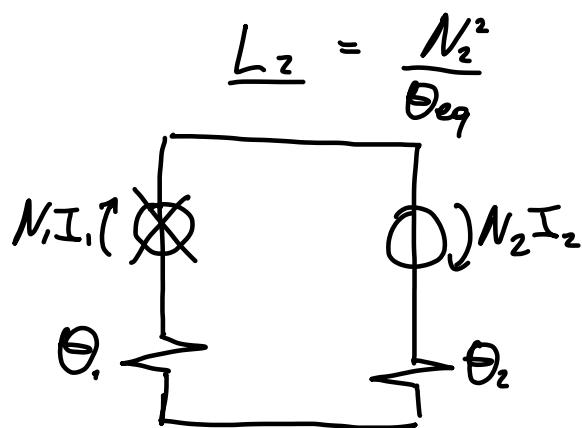

Mutua Induttanza

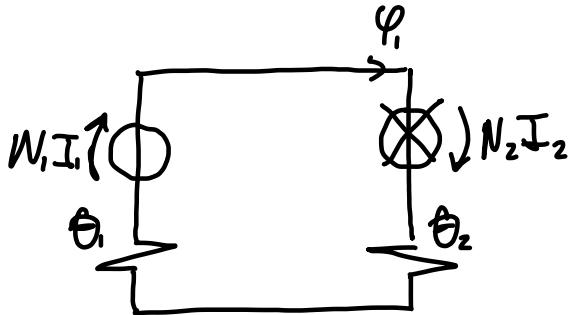


$$L_m = \frac{N_2 \Phi_2}{I_1} \Big|_{I_2=0} = \frac{N_1 \Phi_1}{I_2} \Big|_{I_1=0}$$

↳ è possibile trovare L_m senza sapere I_1 , verrà coperto in un problema

$$W_L = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + L_m I_1 I_2$$

↳ energia accumulata (sempre +)

Esercizio 1

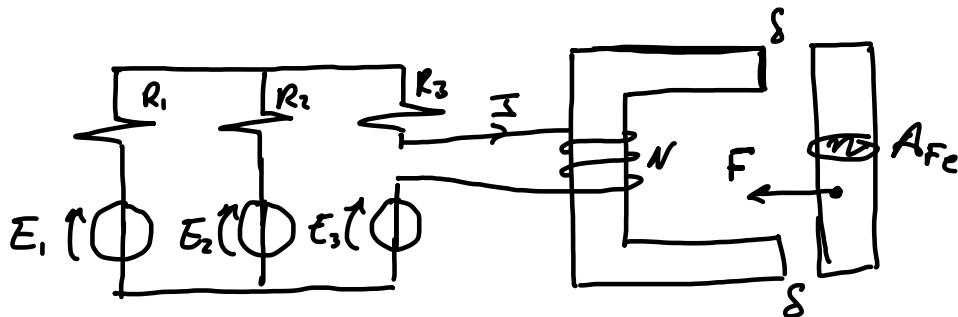

$$E_1 = 18V$$

$$R_1 = 5\Omega$$

$$N = 400$$

$$\mu_{Fe} = \infty$$

$$E_2 = 26V$$

$$R_2 = 8\Omega$$

$$\delta = 1mm$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$$

$$E_3 = 34V$$


$$R_3 = 12\Omega$$

$$A_{Fe} = 100 cm^3$$

$$W_L ? \quad F = ?$$

Risolvendo il sistema magnetico prima risulta in meno errori

Circuito Magnetico:

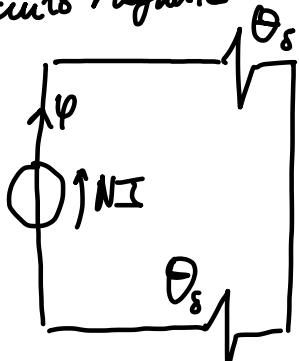


$$\Theta_{eq} = 2\Theta_\delta = \frac{2\delta}{\mu_0 A_{Fe}} = 159154H$$

$$\delta = 1 \cdot 10^{-3} m$$

$$A_{Fe} = 1 \cdot 10^{-2} m^2$$

$$L = \frac{N^2}{\Theta_{eq}} = 1,005 H$$


Circuits Elettrici

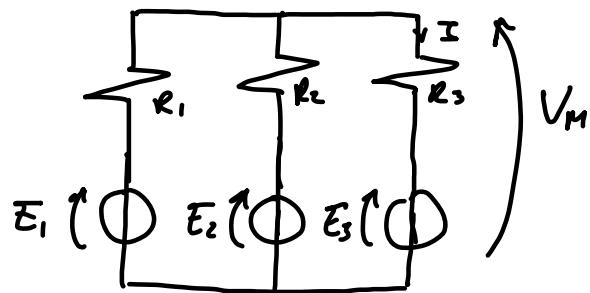

$$V_M = \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2} + \frac{E_3}{R_3}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} = 23,71 \text{ V}$$

$$I = \frac{V_M - E_3}{R_3} = -0,86 \text{ A}$$
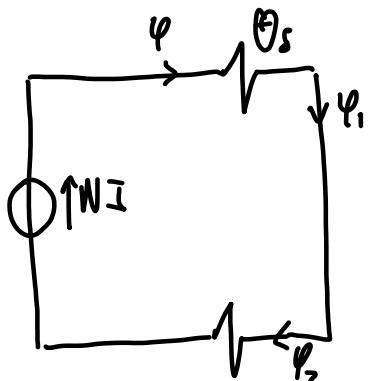
$$W_L = \frac{1}{2} L I^2 = 0,37 \text{ J}$$




$$F_1 = \frac{\phi_1^2}{2\mu_0 A_{Fe}}$$

$$F_2 = \frac{\phi_2^2}{2\mu_0 A_{Fe}}$$

$$F = \frac{\phi^2}{\mu_0 A_{Fe}} = 371,8 \text{ N}$$

$$\phi = \frac{NI}{\theta_{eq}} = -2,16 \text{ mWb}$$

Esercizio 2

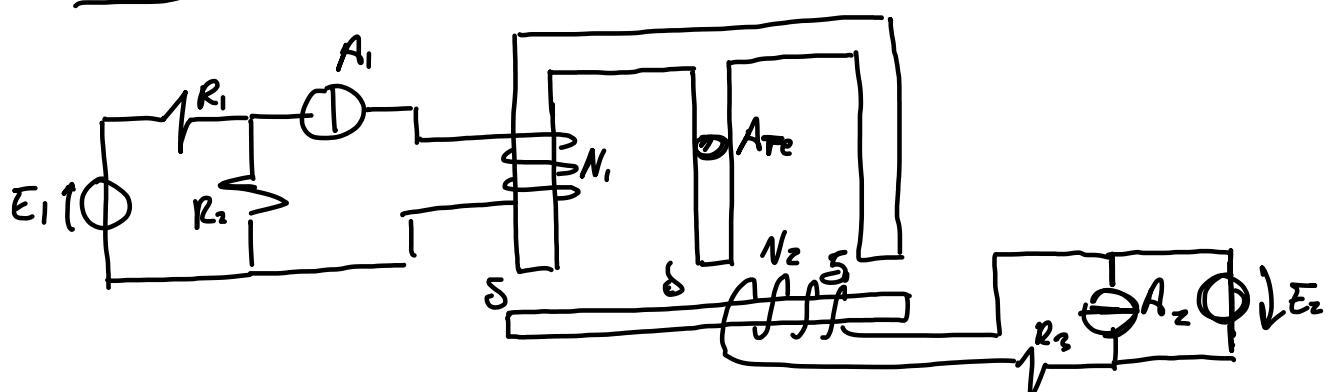

$$E_1 = 10V$$

$$N_1 = 100$$

$$E_2 = 15V$$

$$A_1 = 2A$$

$$N_2 = 200$$

$$A_2 = 4A$$

$$\delta = 1mm$$

$$R_1 = 3\Omega$$

$$A_{Fe} = 60 \text{ cm}^2$$


$$R_2 = 5\Omega$$

$$\mu_{Fe} \rightarrow \infty$$

$$R_3 = 3\Omega$$

$$\mu_0 = 4 \times 10^{-7} \frac{H}{m}$$


Circuito Magnetico

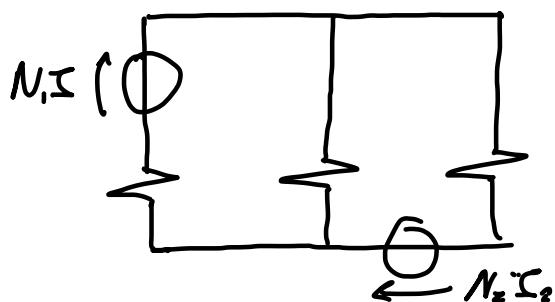

$$\Theta_s = \frac{\delta}{\mu_0 A_{Fe}} = 132629 H^{-1}$$

-


Calcolo L_1

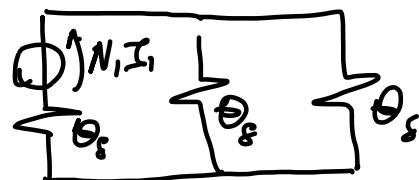

$$\begin{aligned}\Theta_{eq1} &= \Theta_s + \frac{\Theta_s \Theta_s}{\Theta_c + \Theta_s} \\ &= \frac{3}{2} \Theta_s = 198943 H^{-1}\end{aligned}$$

$$L_1 = \frac{N_1^2}{\Theta_{eq1}} = 50,3 mH$$


Calcolo L_2 :

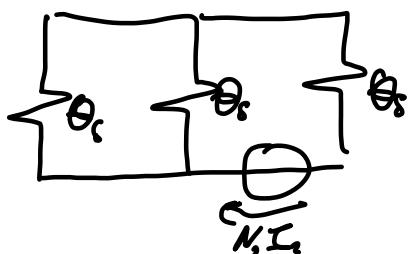

$$\Theta_{eq2} = \frac{3}{2} \Theta_s = 198943 H^{-1}$$

$$L_2 = \frac{N_2^2}{\Theta_{eq2}} = 201,2 mH$$

Calcolo L_m

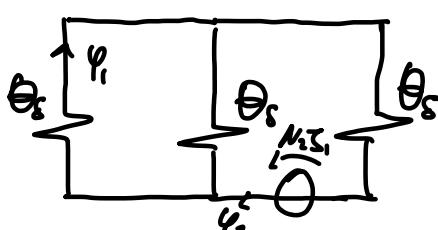

$$L_m = \frac{N_1 \Phi_1}{I_2} =$$

$$\Phi_2 = \frac{N_2 I_2}{\Theta_{eq2}}$$

dato che Θ_s sono uguali

$$\Phi_1 = \frac{N_2 I_2}{2\Theta_{eq2}}$$

$$L_1 = 50,3 \text{ mH}$$

$$L_2 = 20,2 \text{ mH}$$


$$L_m = 50,3 \text{ mH}$$

$$\frac{1}{2\Theta_{eq} \Sigma_2} = \frac{N_3 N_1}{2\Theta_{eq} \Sigma_2} = 50,3 \text{ mH}$$

Nota per teoria:


Questo è il modo che
possiamo calcolare senza
sapere I_1 o I_2

Circuito Elettrico Sinistro:

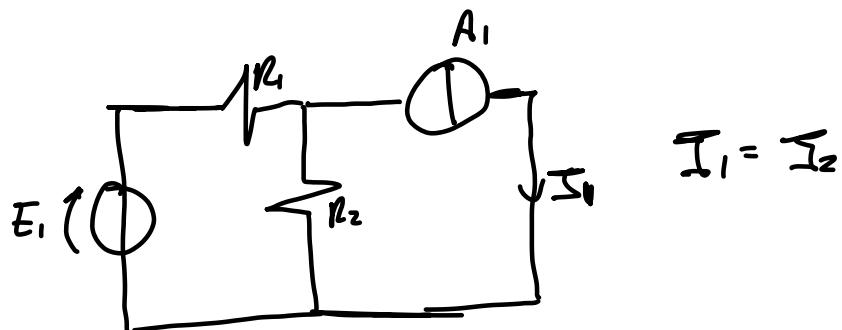

$$I_1 = I_2$$

Circuito Elettrico Destra:

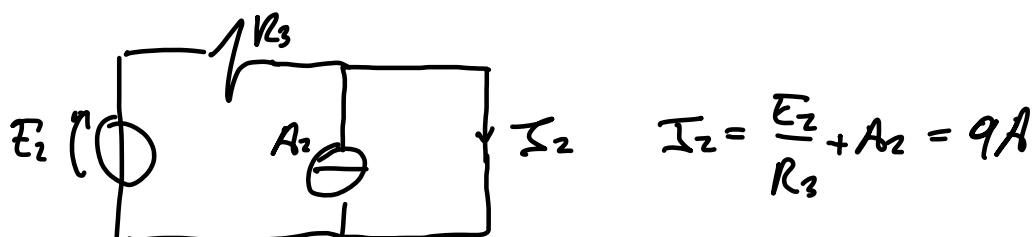


$$I_2 = \frac{E_2}{R_3} + A_2 = 9A$$

$$W = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + L_m I_1 I_2$$

$$= 9,15 \text{ J}$$

Calcolo F:

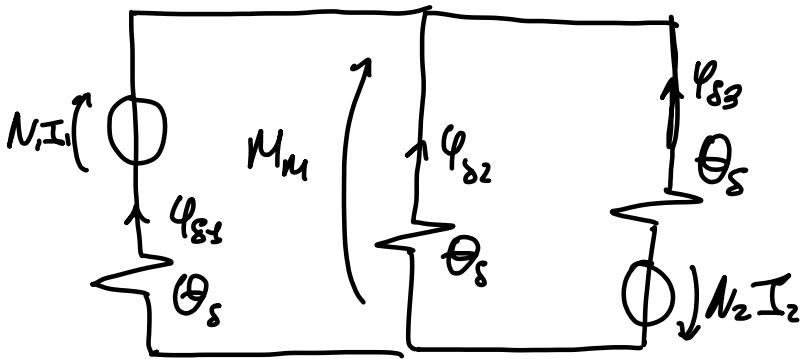

$$M_M = \frac{N_1 I_1}{\Theta_s} - \frac{N_2 I_2}{\Theta_s}$$

$$\downarrow$$

$$\frac{\frac{1}{\Theta_s} + \frac{1}{G_s} + \frac{1}{\Theta_s}}{}$$

Força
Magneto
Matrice

$$= \frac{N_1 I_1 - N_2 I_2}{3} = -S_{33,3} A$$

$$\varphi_{s1} = \frac{N_1 I_1 - M_M}{\Theta_s} = 5,53 \text{ mWb}$$

$$\varphi_{s2} = \frac{-M_M}{\Theta_s} = -4,17 \text{ mWb}$$


$$\varphi_{s3} = \frac{-N_2 I_2 - M_M}{\Theta_s} = -9,55 \text{ mWb}$$

$$F_1 = \frac{\varphi_{s1}^2}{2\mu_0 A_{Fe}} = 2027,96 \text{ N}$$

$$F_2 = \frac{\varphi_{s2}^2}{2\mu_0 A_{Fe}} = 1153,14 \text{ N} \quad F = F_1 + F_2 + F_3$$

$$F_3 = \frac{\varphi_{s3}^2}{2\mu_0 A_{Fe}} = 6048,05 \text{ N}$$

Esercizio 3

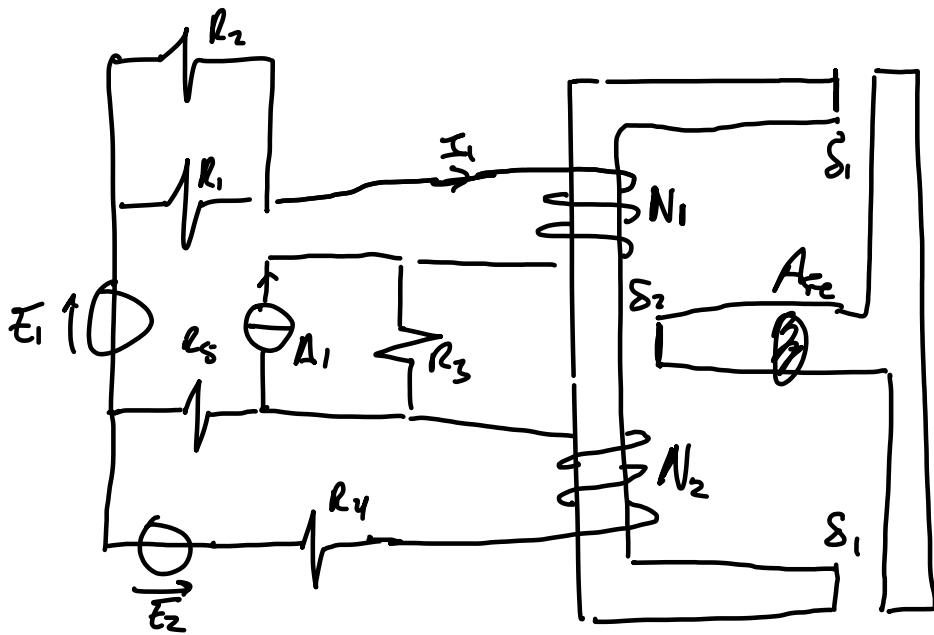

$$R_1 = 10 \Omega$$

$$E_1 = 20V$$

$$A_{Fe} = 10 \text{ cm}^2$$

$$R_2 = 8 \Omega$$

$$E_2 = 15V$$

$$\delta_1 = 2 \text{ mm}$$

$$R_3 = 12 \Omega$$

$$A_1 = 10A$$

$$\delta_2 = 4 \text{ mm}$$

$$R_4 = 6 \Omega$$

$$W = ?$$

$$N_1 = 100$$

$$R_4 = 6 \Omega$$


$$W = ?$$



$$N_2 = 200$$

$$F = ?$$

$$\mu_{Fe} \rightarrow \infty$$
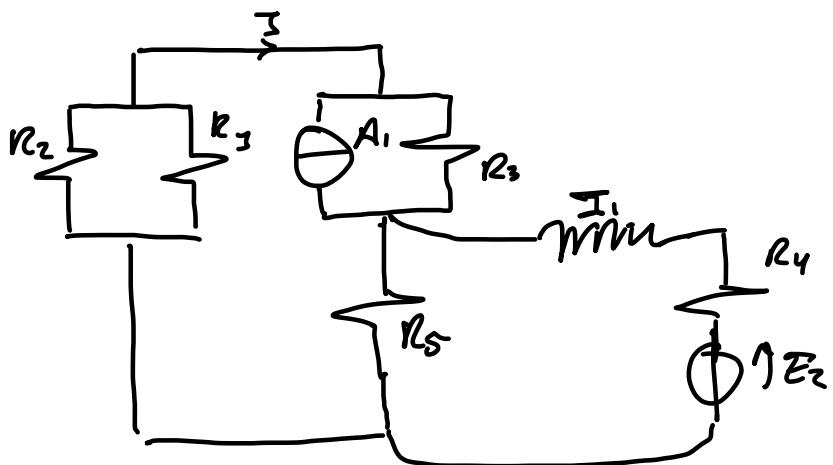
$$\mu_0 \rightarrow 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{N}{A}$$



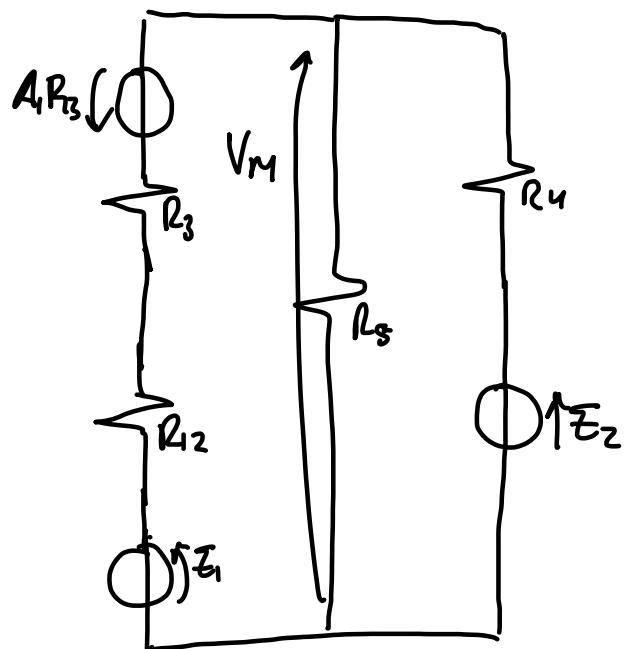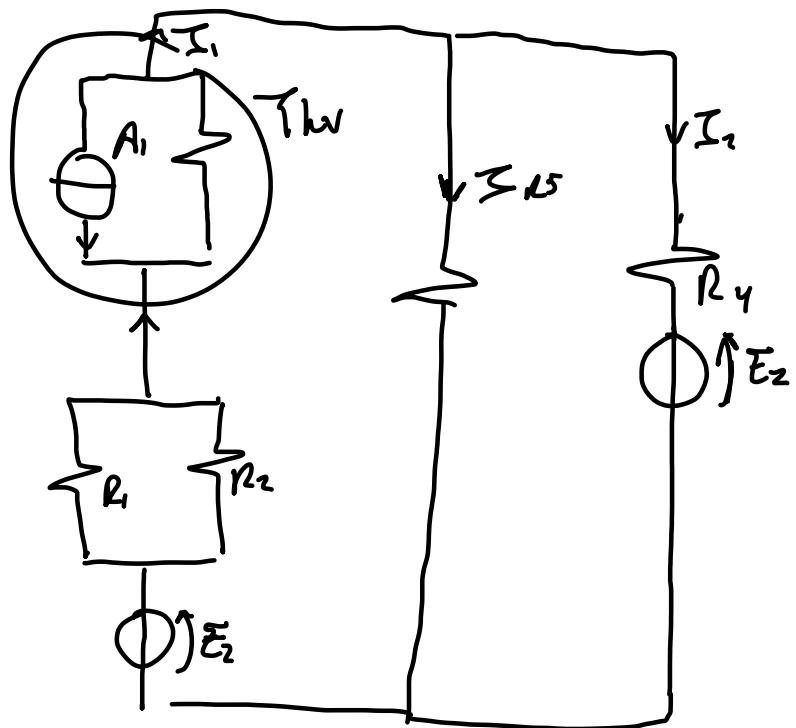

$$R_{12} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 4,44 \text{ V}$$

$$V_n = \frac{\frac{E_1 - A_1 R_3}{R_{12} + R_3} + \frac{E_2}{R_4}}{\frac{1}{R_{12} + R_3} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_4}} = -7,5 \text{ V}$$


$$I_2 = \frac{V_m - E_2}{R_4} = -3,75$$

$$I_1 = \frac{E_1 - A_1 R_3 - V_m}{R_{12} + R_3} = I_2 - \underbrace{I_{n5}}_{\text{Solo per vedere questo fatto}} = -5,63 \text{ A}$$

Solo per vedere questo fatto


I_1 sono indipendenti da I_1 in corrente continua,
in corrente alternata sono dipendenti invece

Circuitos Magnéticos

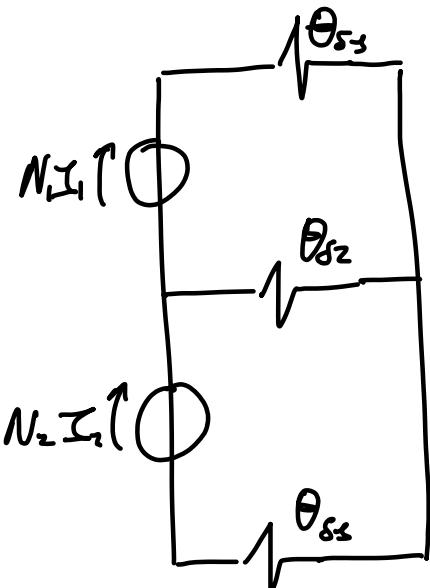

$$\Theta_{\delta\delta} = \frac{\delta_1}{\mu_0 A_{Fe}} = 1591599 \text{ H}^{-1}$$
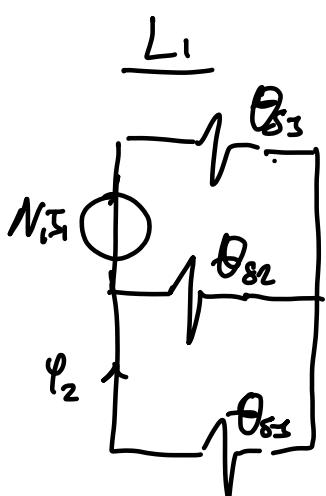
$$\Theta_{\delta 2} = \frac{\delta_2}{\mu_0 A_{Fe}} = 3183098 \text{ H}^{-1}$$



$$\begin{aligned}\Theta_{eqz} &= \Theta_{\delta\delta} + \frac{\Theta_{\delta\delta} \Theta_{\delta 2}}{\Theta_{\delta\delta} + \Theta_{\delta 2}} \\ &= \Theta_{\delta\delta} + \frac{2\Theta_{\delta 2} \Theta_{\delta 3}}{2\Theta_{\delta\delta} + \Theta_{\delta 2}} \\ &= \Theta_{\delta\delta} + \frac{2}{3} \Theta_{\delta 2} = \frac{5}{3} \Theta_{\delta 2} = 2652581 \text{ H}^{-1}\end{aligned}$$

$$L_1 = \frac{N_1^2}{\Theta_{eqz}} = 3,77 \text{ mH}$$


$$L_m = \frac{N_2 \varphi_1}{I_1}$$

$$\frac{N_2 \varphi_1}{3 I_1}$$

$$\varphi_1 = \frac{N_1 I_1}{\Theta_{eqz}} =$$

$$\varphi_2 = \frac{\Theta_{\delta 2}}{\Theta_{\delta\delta} + \Theta_{\delta 2}} \cdot \varphi_1$$

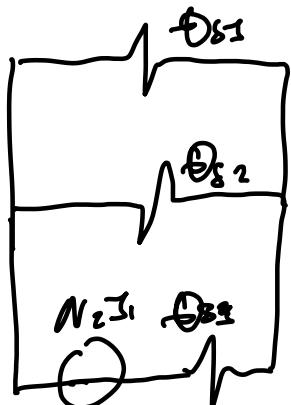
$$\begin{aligned}
 &= \frac{\frac{2}{3} \frac{N_1 N_2 I_1}{\Theta_{eqz}}}{\delta_1 + \delta_2} \varphi_2 \\
 &= \frac{2}{1+2} \varphi_1 = \frac{2}{3} \varphi_1 \\
 &= \frac{2}{3} \frac{N_2 N_1}{\Theta_{eqz}} = 5,03 \text{ mH}
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 \Theta_{eqz} &= \Theta_{S1} + \frac{\Theta_{S2} + \Theta_{S2}}{\Theta_{S1} + \Theta_{S2}} \\
 &= \frac{5}{3} \quad \Theta_{S2} = 2562581 \text{ H}^{-1}
 \end{aligned}$$

$$L_2 = \frac{N_2^2}{\Theta_{eqz}} = 15,1 \text{ mH}$$
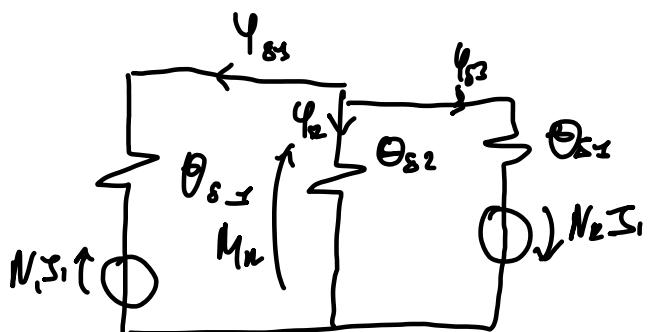
$$W = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + L_m I_1 I_2 = 0,17 \text{ J}$$



$$\begin{aligned}
 M_m &= \frac{\frac{N_1 I_1}{\Theta_{S1}} + \frac{N_2 I_2}{\Theta_{S2}}}{\frac{1}{\Theta_{S1}} + \frac{1}{\Theta_{S2}} + \frac{1}{\Theta_{S2}}} \\
 &= \frac{\frac{N_1 I_1}{\delta_1} - \frac{N_2 I_2}{\delta_2}}{\frac{1}{\delta_1} + \frac{1}{\delta_2} + \frac{1}{\delta_2}} =
 \end{aligned}$$

$$= \frac{N_1 I_1 - N_2 I_2}{1 + \frac{1}{2} + 1} =$$

$$= \frac{2}{5} (N_1 I_1 - N_2 I_2) = 74,8 \text{ A}$$

$$\varphi_{s_3} = \frac{M_m - N_1 I_1}{\Theta_{s_2}} = 401 \mu Wb$$

$$\varphi_{s_2} = \frac{M_m}{\Theta_{s_2}} = 23,5 \mu Wb$$

$$\varphi_{s_3} = -\varphi_{s_1} - \varphi_{s_2} = -424,5 \mu Wb$$

|
Lkc M

$$F = \frac{\varphi_{s_3}^2}{2\mu_0 A_{Fe}} + \frac{\varphi_{s_2}^2}{2\mu_0 A_{Fe}} + \frac{\varphi_{s_1}^2}{2\mu_0 A_{Fe}}$$

$$= \frac{\varphi_{s_3}^2 + \varphi_{s_2}^2 + \varphi_{s_1}^2}{2\mu_0 A_{Fe}} = 135,9 N$$