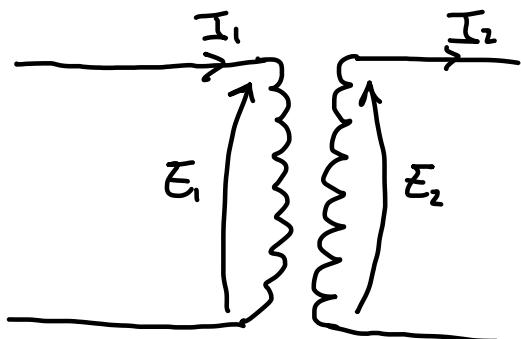



Esercizio - Trasformatore

Normalmente li risolviamo con Boucquet, usiamo esercizi con i numeri complessi (altri casi)



$$K = \frac{E_1}{E_2} = \frac{I_2}{I_1}$$


Reale:

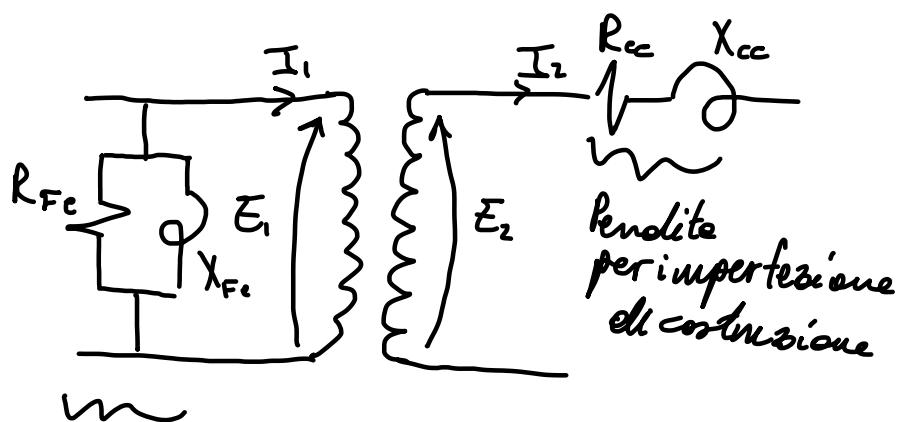

Pendite
per ferro

Prove per determinare valori:

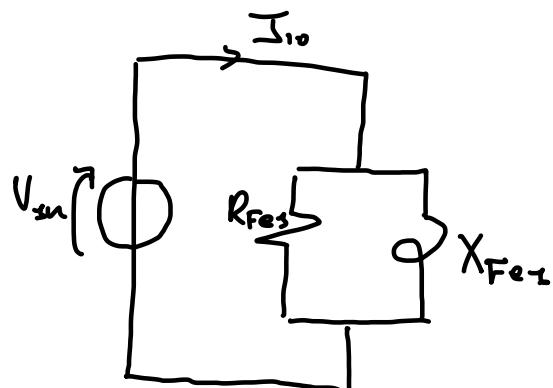Prova a vuoto: \rightarrow Per trovare R_{Fe} e X_{Fe}



Primerio

$$\text{Lo.i. \%} = \frac{I_{10}}{I_{zu}} \cdot 100\%$$


$$P_o \% = \frac{P_o}{A_n} \cdot 100\%$$

$$\text{Q}_0\% : \frac{Q_0}{A_n} \cdot 100\%.$$


$$\cos(\varphi_0) = \frac{P_0}{\sqrt{P_0^2 + Q_0^2}} = \frac{P_0}{V_{2n} I_{2n}}$$

$$P_0 = \frac{V_{2n}^2}{R_{Fe}} \rightarrow R_{Fe} = \frac{V_{2n}^2}{P_0}$$
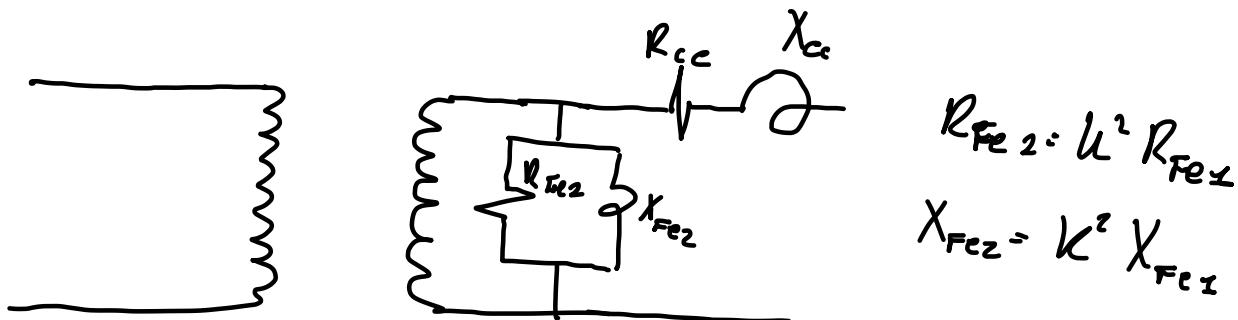
$$Q_0 = \frac{V_{2n}^2}{X_{Fe}} \rightarrow X_{Fe} = \frac{V_{2n}^2}{Q_0}$$



Prova in corto circuito:

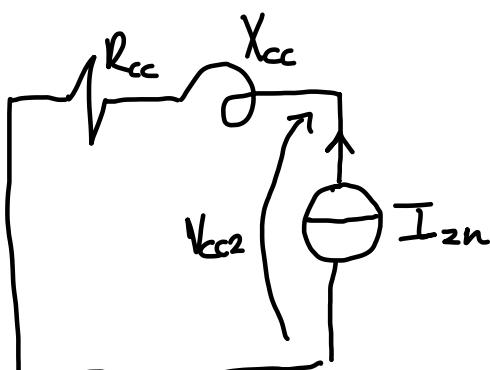

$$V_{cc}\% = \frac{V_{cc2}}{V_{2n}} \cdot 100\%$$


$$R_{cc} = \frac{P_{cc}}{I_{2n}^2}$$

$$P_{cc}\% = \frac{P_{cc}}{A_n} \cdot 100\%$$

$$X_{cc} = \frac{Q_{cc}}{I_{2n}^2}$$

$$Q_{cc}\% = \frac{Q_{cc}}{A_n} \cdot 100\%$$

$$\cos(\varphi_{cc}) = \frac{P_{cc}}{\sqrt{P_{cc}^2 + Q_{cc}^2}} = \frac{P_{cc}}{V_{cc2} \cdot I_{2n}}$$

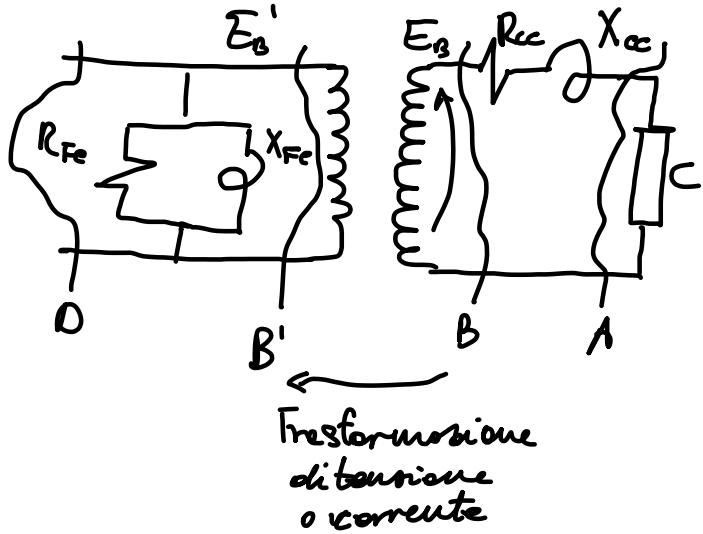

Tensioni V

kV

Correnti A

mA

potenze W, VAR

MW, MVAR

Esercizio 2

Trasformatore Mono fase

$$A_{n} = 250 \text{ kVA} = 0,25 \text{ MVA} \quad P_{ce} \% = 2\%$$

$$V_{zn} = 155 \text{ kV} \quad i_0 \% = 1\%$$

$$V_{zn} = 400 \text{ V} = 0,4 \text{ kV} \quad P_0 \% = 0,5\%$$

$$\cos(\varphi_{ce}) = 0,35$$

CARICO


$$P_c = 90 \text{ kW} = 0,09 \text{ MW}$$

$$V_c = 300 \text{ V} = 0,3 \text{ kV}$$

$$\cos(\varphi_c) = 0,9 \text{ ritardo}$$

Determinare

$$V_z, I_z, \cos(\varphi_z)$$

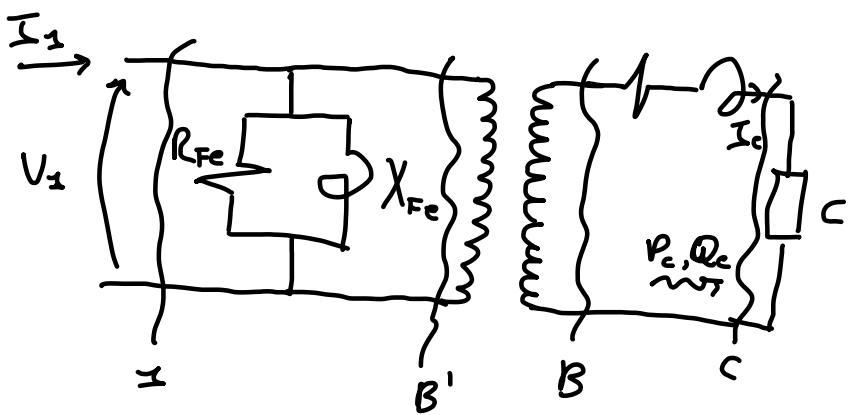

$$P_{cc} = A_n \cdot \frac{P_{cc} \%}{100\%} = 0,005 \text{ MW}$$

$$Q_{cc} = P_{cc} \cdot \frac{\sqrt{1 - \cos^2(\varphi_{cc})}}{\cos(\varphi_{cc})} = 13382 \text{ VAR}$$

$$\bar{I}_{2n} = \frac{A_n}{V_{2n}} = 625 \text{ A} = 0,625 \text{ kA}$$

$$R_{cc} = \frac{P_{cc}}{\bar{I}_{2n}^2} = 0,0128 \Omega$$

$$X_{cc} = \frac{Q_{cc}}{\bar{I}_{2n}^2} = 0,0343 \Omega$$

$$P_0 = A_n \cdot \frac{P_0 \%}{100\%} = 1250 \text{ W}$$

$$\bar{I}_0 = \bar{I}_{2n} \cdot \frac{i_0 \%}{100} = \frac{A_n}{V_{2n}} \cdot \frac{i_0 \%}{100\%} = 0,1667 \text{ A}$$

$$Q_0 = \sqrt{A_0^2 - P_0^2} = \sqrt{V_{2n}^2 \bar{I}_0^2 - P_0^2} = 2165,64 \text{ VAR}$$

$$R_{Fe} = \frac{V_{2n}^2}{P_0} = 180000 \Omega$$

$$X_{Fe} = \frac{V_{2n}^2}{Q_0} = 103895 \Omega$$

Sezione C

$$Q_c = P_c \cdot \frac{\sqrt{1 - \cos^2(\varphi_c)}}{\cos(\varphi_c)} = 43589 \text{ VAR}$$

$$I_c^2 = \frac{P_c^2 + Q_c^2}{V_c^2} = 111225 \text{ A}^2$$

Sezione B

$$P_B = P_c + R_\alpha I_c^2 = 91422 \text{ W}$$

$$Q_B = Q_c + X_{\alpha c} I_c^2 = 47400 \text{ VAR}$$

Sezione B'

P, Q rimangono uguali

$$V_B = \sqrt{\frac{P_B^2 + Q_B^2}{I_c^2}} = 308,94 \text{ V}$$

$$\begin{aligned} V_{B'} &= K V_B = \\ &= \left(\frac{V_{su}}{V_{2u}} \right) \cdot V_B = 15585 \text{ V} \end{aligned}$$

Sezione 1

$$P_1 = P_B + \frac{V_{B'}^2}{R_{Fe}} = 92167 \text{ W}$$

$$Q_1 = Q_B + \frac{V_{B'}^2}{X_{Fe}} = 48692 \text{ VAR}$$

$$I_1 = \frac{\sqrt{P_1^2 + Q_1^2}}{V_1} = 8,997 A$$

$$\cos(\varphi_1) = \frac{P_1}{V_1 I_1} = 0,884$$

Esercizio 2

Trasformatore Monofase

$$A_u = 640 \text{ kVA}$$

$$V_{1u} = 23 \text{ kV}$$

$$V_{2u} = 400 \text{ V} = 0,4 \text{ kV}$$

$$V_3 = 21,5 \text{ kV}$$

$$V_{ce} \% = 4 \%$$

$$P_{ce} \% = 0,8 \%$$

$$\delta_0 \% = 5 \%$$

$$P_0 \% = 0,4 \%$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$


$$P_1 = 180 \text{ kW}$$

$$\cos(\varphi_1) = 0,75 \text{ ritardo}$$

$$V_2, I_2, \cos(\varphi_2) ?$$

riferire ^{ideonius} con condensatore C

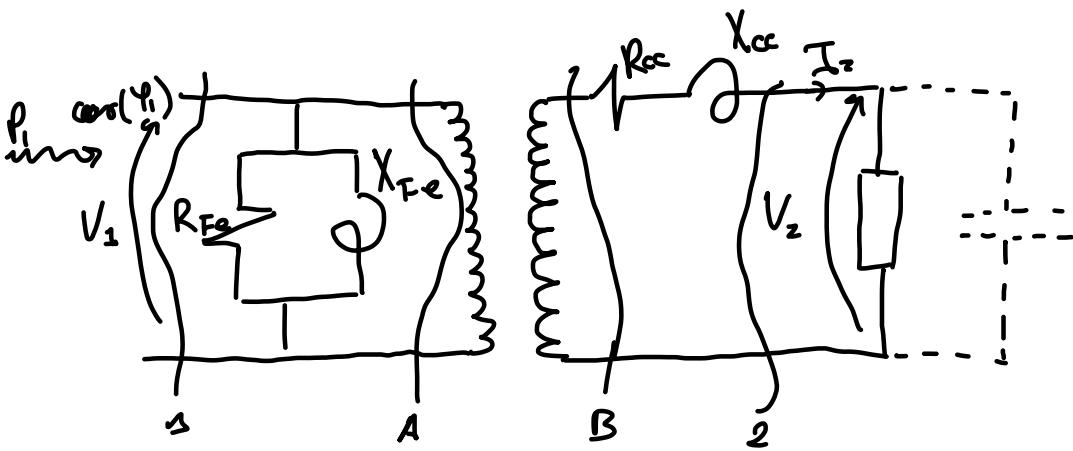tale che: $\cos(\varphi_{rif}) = 0,95 \text{ ritardo}$



$$P_o = A_n \cdot \frac{P_{o\%}}{100\%} = 2,560 \text{ kW}$$

$$I_o = I_{sn} \cdot \frac{i_{o\%}}{100\%} = \frac{A_n}{V_{sn}} \cdot \frac{i_{o\%}}{100\%} = 0,278 \text{ A}$$

$$Q_o = \sqrt{V_{sn}^2 I_o - P_o^2} = 5864 \text{ VAR}$$

$$R_{Fe} = \frac{V_{sn}^2}{P_o} = 206641 \text{ m}\Omega$$

$$X_{Fe} = \frac{V_{sn}^2}{Q_o} = 9018 \text{ m}\Omega$$

$$P_{cc} = A_n \cdot \frac{P_{cc\%}}{100\%} = 5120 \text{ W}$$

$$V_{cc} = V_{zn} \cdot \frac{V_{cc\%}}{100\%} = 16 \text{ V}$$

$$Q_{cc} = \sqrt{V_{cc}^2 I_{zn}^2 - P_{cc}^2}$$

$$= \sqrt{V_{cc}^2 \frac{A_n^2}{V_{zn}^2} - P_{cc}^2} = \sqrt{A_n^2 \left(\frac{V_{cc\%}}{100\%} \right) - P_{cc}^2} = 25083 \text{ VAR}$$

$$R_{cc} = \frac{P_{cc}}{I_{2n}^2} = \frac{P_{cc} V_{2n}^2}{A_n^2} = 0,002 \text{ mW}$$

$$\chi_{cc} = \frac{Q_{cc} V_{2n}^2}{A_n^2} = 0,0098 \text{ n}$$

Sezione I

$$Q_I = P_I \frac{\sqrt{1 - \sin^2(\varphi_I)}}{\cos(\varphi_I)} = 158743 \text{ VAR}$$

Sezione A

$$P_A = P_I - \frac{V_I^2}{R_{Fe}} = 177763 \text{ W} = P_B$$

$$Q_A = Q_I - \frac{V_I^2}{X_{Fe}} = 153619 \text{ VAR} = Q_B$$

$$V_B = \frac{V_I}{k} = \frac{V_A}{k} = \frac{V_{2n}}{V_{3n}} \cdot V_I = 373,913 \text{ V}$$

$\uparrow \frac{1}{k}$

$$I_B^2 = \frac{P_B^2 + Q_B^2}{V_B^2} = 94808 \text{ A}^2$$

$$P_2 = P_B - R_{cc} I_B^2 = 176903 \text{ W}$$

$$Q_2 = Q_B - \chi_{cc} I_B^2 = 149750 \text{ VAR}$$

$$I_1 = \sqrt{I_B^2} = 628,33 \text{ A}$$

$$V_2 = \frac{\sqrt{P_2^2 + Q_2^2}}{I_2} = 368,016$$

$$\cos(\varphi_I) = \frac{P_2}{V_2 I_2} = 0,76$$

$$Q_{nif} = P_2 \frac{\sqrt{1 - \cos^2(\varphi_{nif})}}{\cos(\varphi_{nif})} = 58 \pm 68 \text{ VAR}$$

$$Q_c = Q_{nit} - Q_s = -91882 \text{ VAR}$$

$$Q_c = -\frac{V_2^2}{X_C} = -V_2^2 \omega C = -2\pi f C \cdot V_2^2 \rightarrow C = \frac{-Q_c}{2\pi f V_2^2} = 2,14 \mu F$$

Esercizio 3

Monofase

Era imposto ilmente ignorante

Abbiamo cambiato dove trova posto il condensatore

$$C =$$