

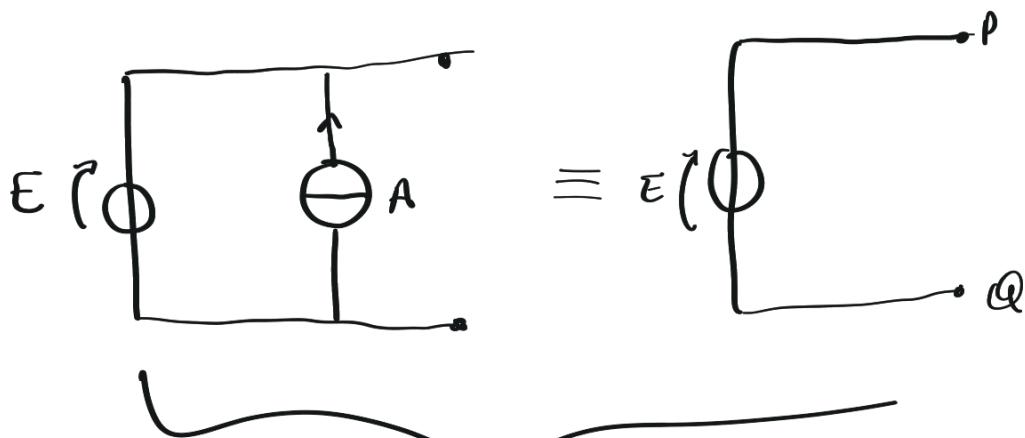
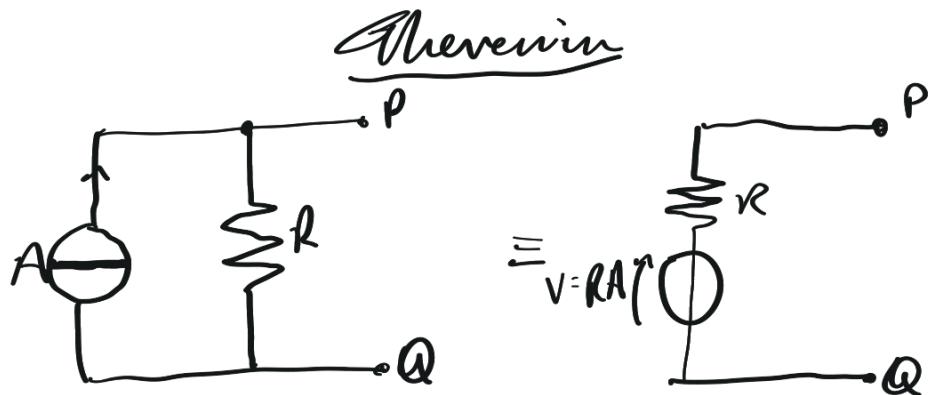

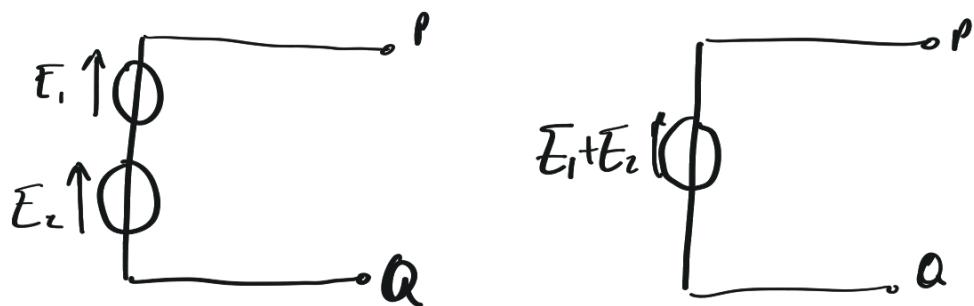
### Esercitazione 3

Equivalenti di  
Nuovo metodo (Thevenin e Norton)



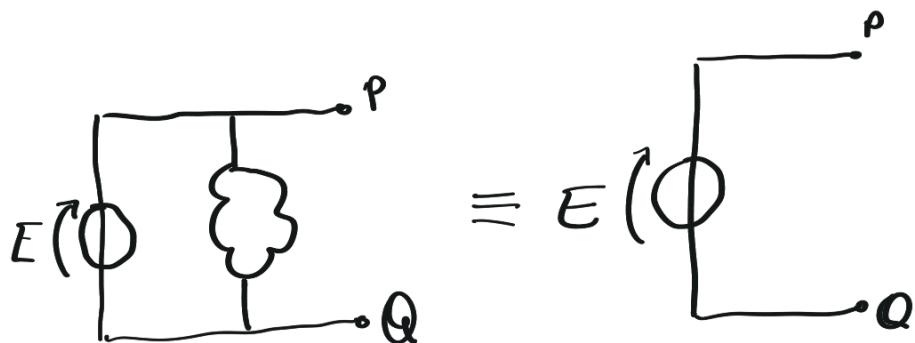Solo ai morsetti, interamente  
non può esser scambiato



Regole



1) Calcolare la tensione ai veleni ai morsetti

$$PQ \rightarrow E_{th}$$

2) Spegnere i generatori



3) Calcolare la resistenza equivalente  $R_{th}$

Norton - Stese regole

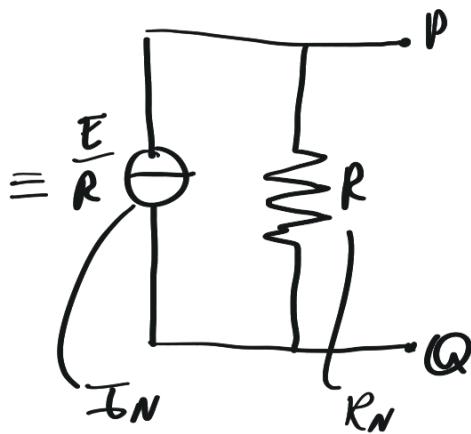
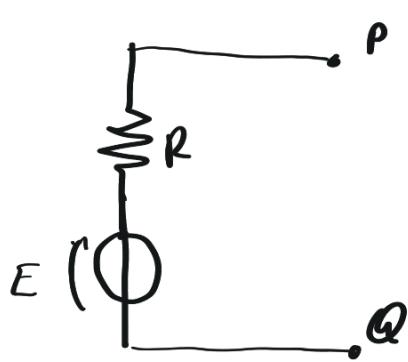


Regole

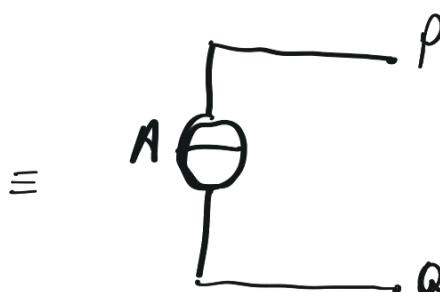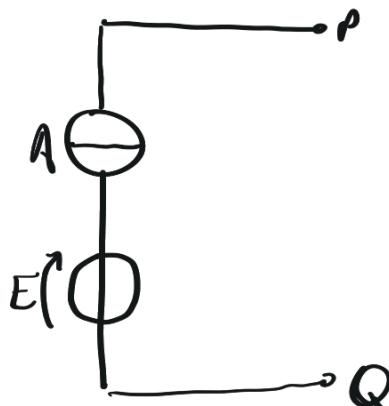
1) Calcolare la corrente del circuito ai morsetti  
 $PQ \rightarrow I_N$




2) Spegnere i generatori

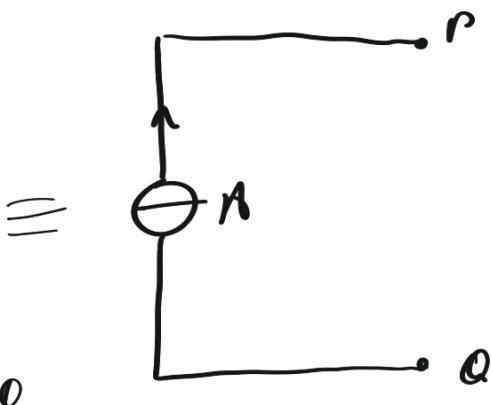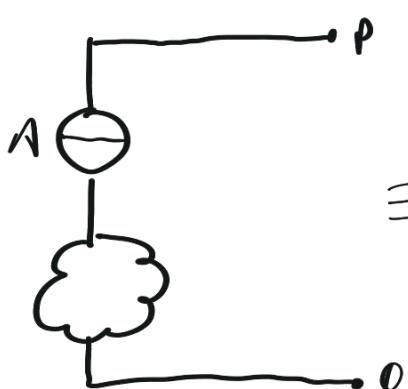

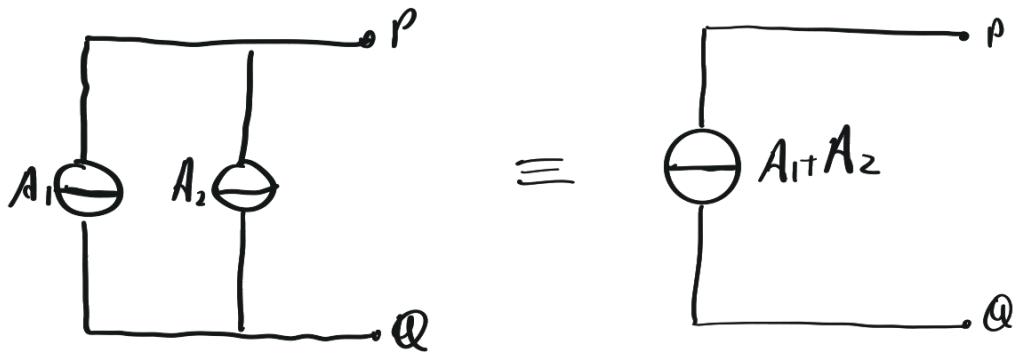3) Calcolare la resistenza equivalente  $R_N$



### Esercizio 1

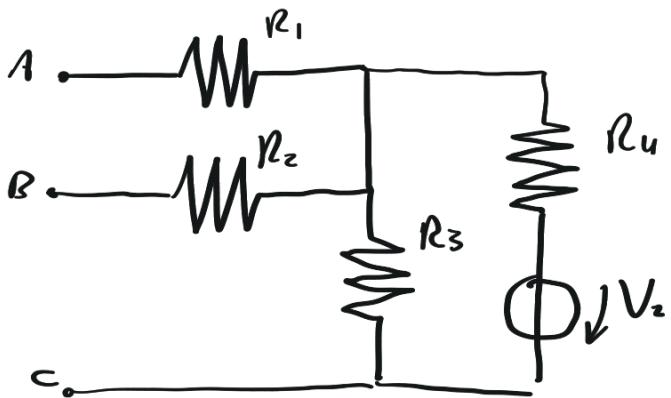

$$R_1 = 5\Omega$$

Equivalent

$$R_2 = 10\Omega$$


Thevenin


$$R_3 = 20\Omega$$

$AB$  e  $BC$

$$R_4 = 30\Omega$$

$$V_1 = 10V$$

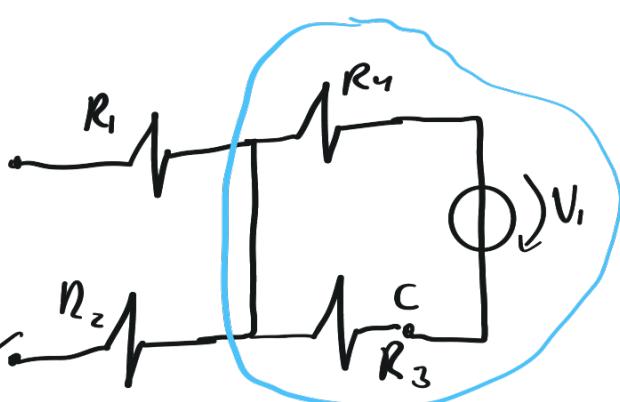


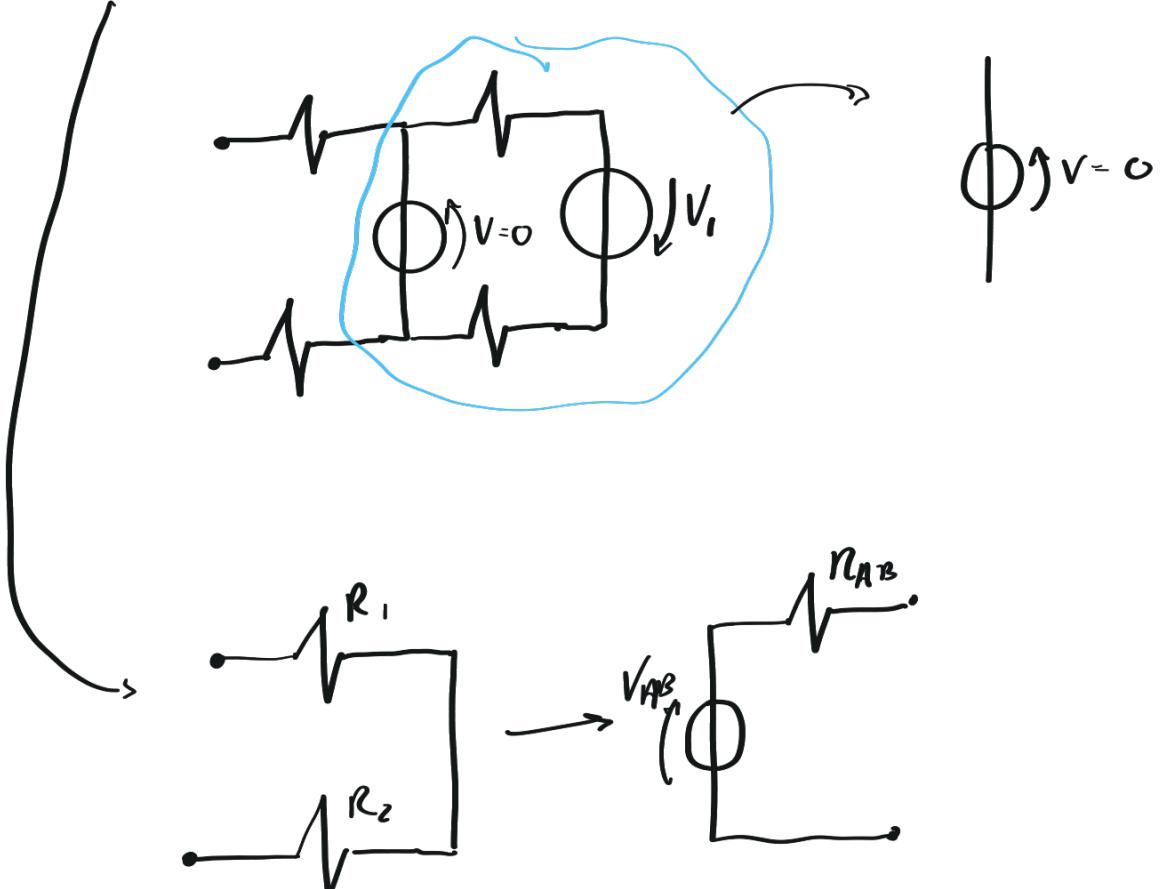


$$V_{AB} = 0$$



$$R_{AB} = R_1 + R_2 = 15\Omega$$

BC




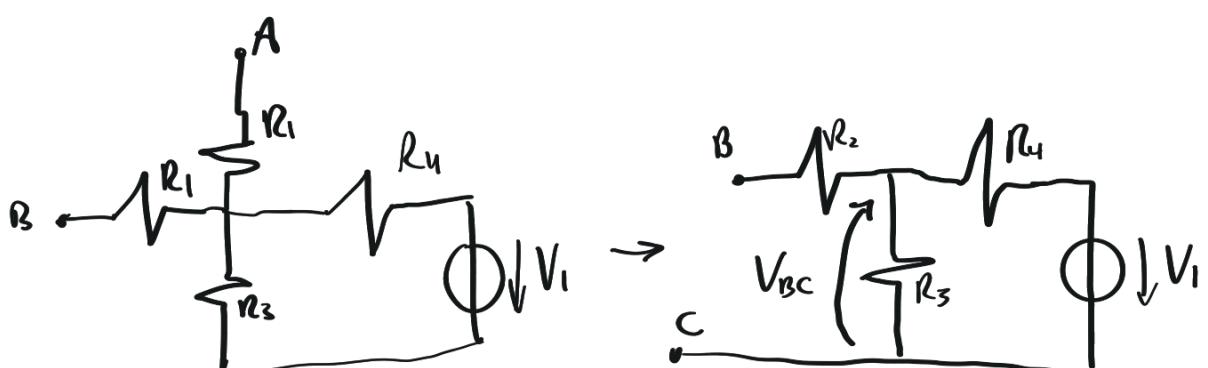

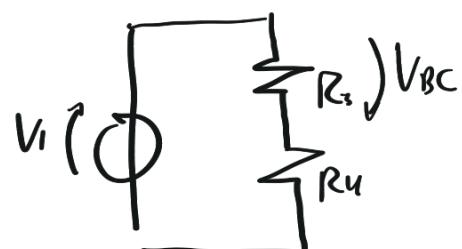
$$V_{BC} = - \frac{R_3}{R_3 + R_4} V_1 = -4V$$



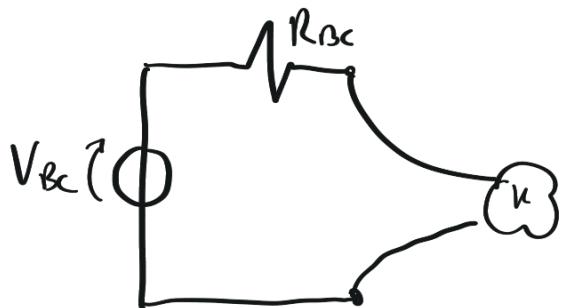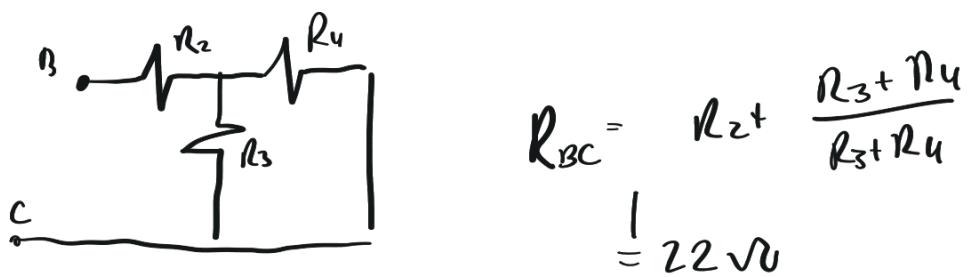



Faccendo Norton per vedere

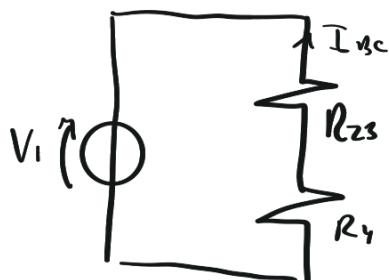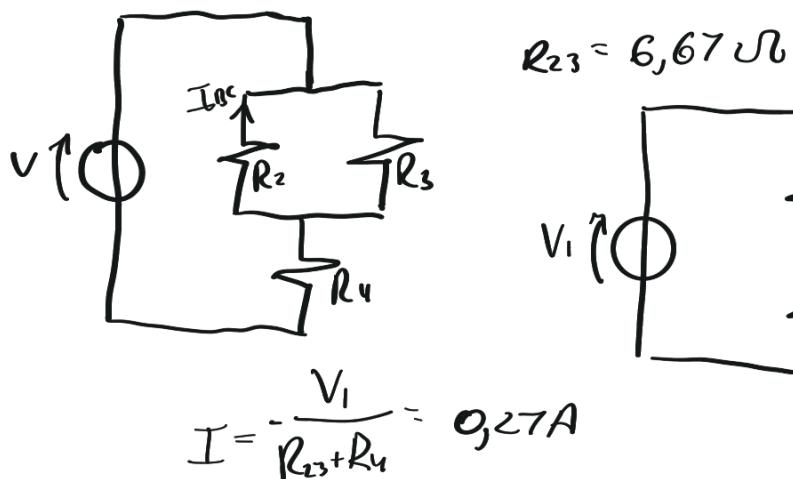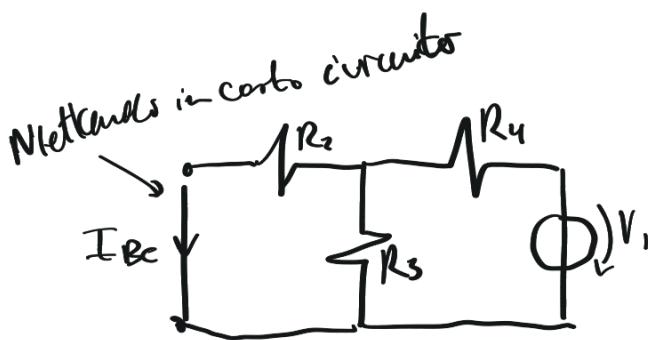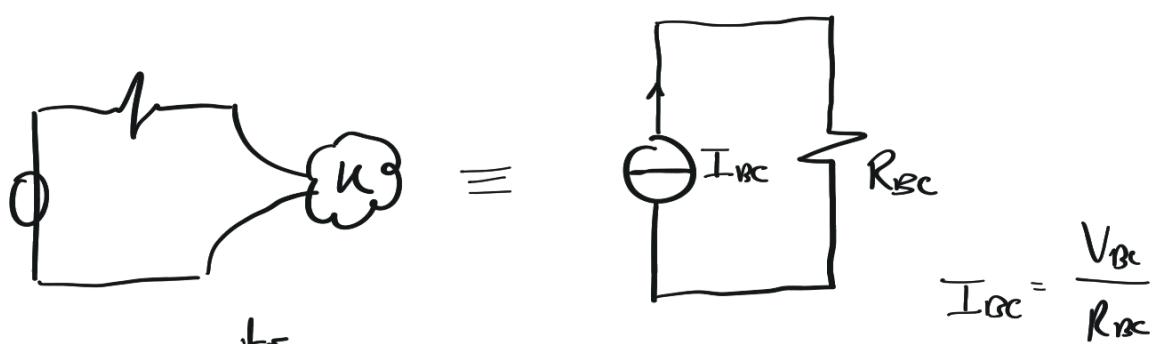

$$I_{BC} = \frac{R_3}{R_2 + R_3} I = 0,18 A$$

$$I_{BC} = \frac{V_{BC}}{R_{BC}} = -0,18$$

Exercício 2

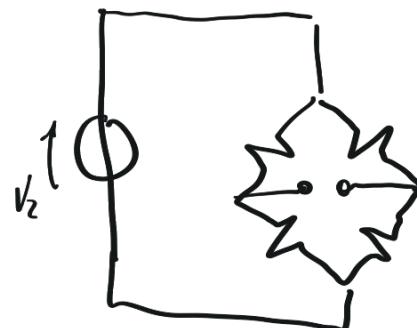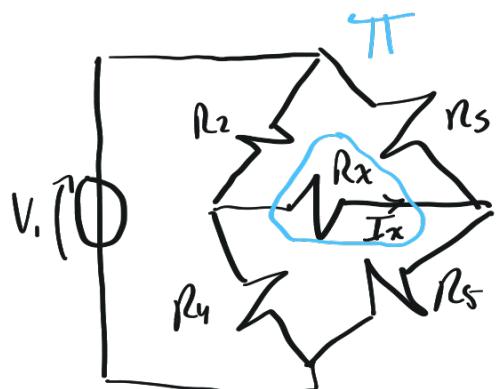





$$R_2 = 4\Omega \quad | \quad I_x = 1A$$

$$R_3 = 3\Omega \quad R_x = ?$$

$$R_4 = 2\Omega$$

$$R_5 = 6\Omega$$



$$V_1 = 50V$$

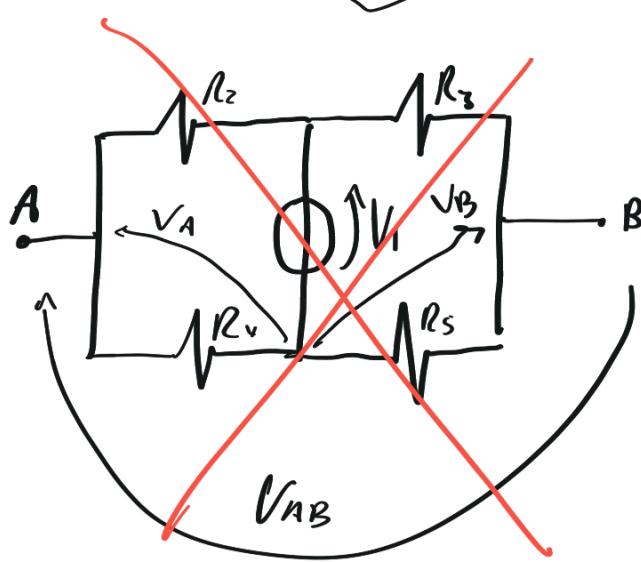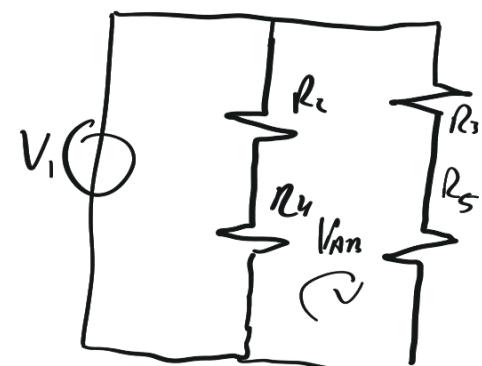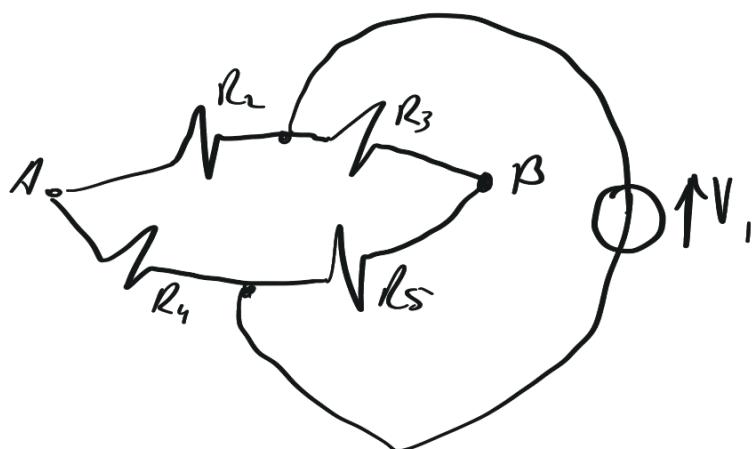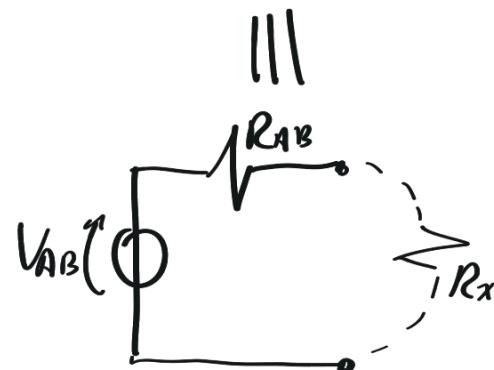

$$V_{AB} = V_{R4} - V_{Rx} = -10V$$

$$V_{R4} = \frac{R_4}{R_2 + R_4} V_1 = 10V$$
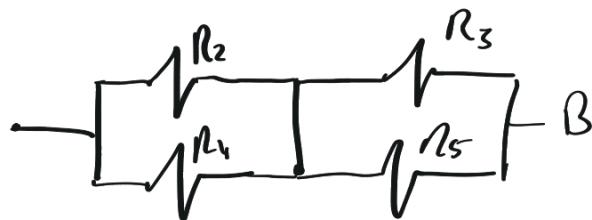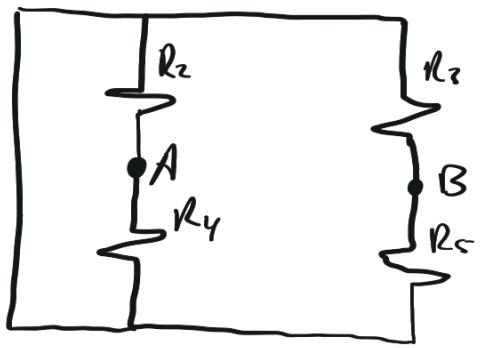
$$V_{Rx} = \frac{R_5}{R_4 + R_5} V_1 = 20V$$



$$R_{AB} = \frac{R_2 R_4}{R_2 + R_4} + \frac{R_3 R_5}{R_3 + R_5} = 3,333 \Omega$$




$$I_x = \frac{V_{AB}}{R_{AB} + R_x}$$

$$R_x = \frac{V_{AB} - R_{AB} I_x}{I_x}$$

$$= \frac{V_{AB}}{I_x} - R_{AB}$$

$$\frac{-10}{-1} - 3,33 = 10 - 3,333 = 6,666 \Omega$$

### Esercizio 3

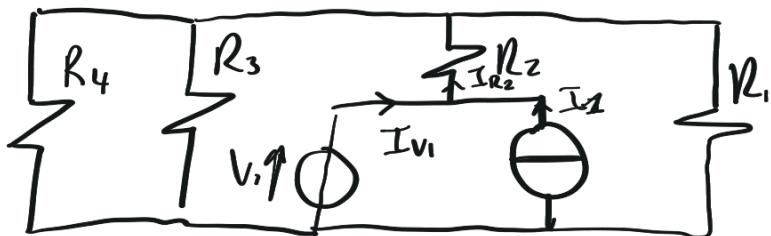

$$R_1 = 5 \Omega \quad V_1 = 18V$$



$$R_2 = 6 \Omega \quad I_1 = 12A$$

$$R_3 = 3 \Omega \quad P_{R4} = ?$$

$$R_4 = 6 \Omega$$

Sappiamo che
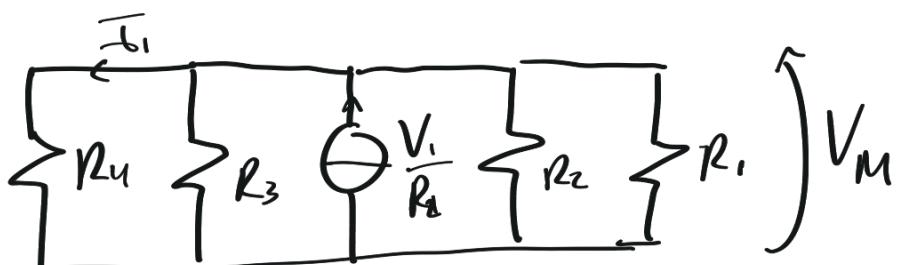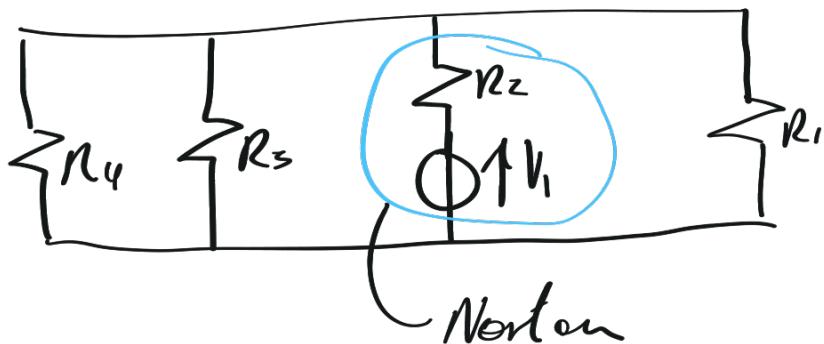
$$V_1 \uparrow \text{---} \downarrow \text{---} \uparrow I_1 = \uparrow V_1$$



Si può usare il particolare di corrente per trovare  $\bar{I}_u$

$$\bar{I}_u = \frac{G_u}{G_1 + G_2 + G_3 + G_4} \frac{V_1}{R_2}$$

$$P_{R4} = R_4 \bar{I}_u^2$$

Alternativa  $\rightarrow$  Millman

$$V_m = \frac{\frac{V_1}{R_2} (3A)}{\frac{5}{G_1 + G_2 + G_3 + G_4}^3} = 3,46 V$$

$$P_{R4} = \frac{V_m^2}{R_4} = 1,99 W$$

Se chiedesse  $P_{V_1}$ ?

La equivalenza per stevenia non possiamo più usarlo, quindi

$$P_{V_1} = I_{V_1} V_1$$

Aggiungendo  $\bar{I}_{V_1}$  e facendo LKC al nodo troviamo  
che:

$$\bar{I}_{V_1} + I_1 - \bar{I}_{R2} = 0 \rightarrow \bar{I}_{V_1} = \bar{I}_{R2} - I_1 = -9,58$$

$\bar{I}_{R2}$  lo sappiamo da dopo la semplificazione

$$V_M \left( \frac{R_2}{I_{R^2}} \right) R_2 I_{R^2} = -V_1 + V_M$$

$$I_{R^2} = \frac{V_M - V_1}{R_2}$$

$$I_{V_1} = 2,42 - 12 = -9,58 \text{ A}$$


se generatore ha P>0  
assorbiere

$$P_{V_1} = V_1 I_{V_1} = -172,44 \text{ W}$$

se hanno P>0 erogano

La potenza è assorbita da  $V_1$  quindi troviamo  
che  $A_1$  è l'elemento che eroga potenza e  
perciò è l'elemento più importante energetica mente

#### Esercizio 4

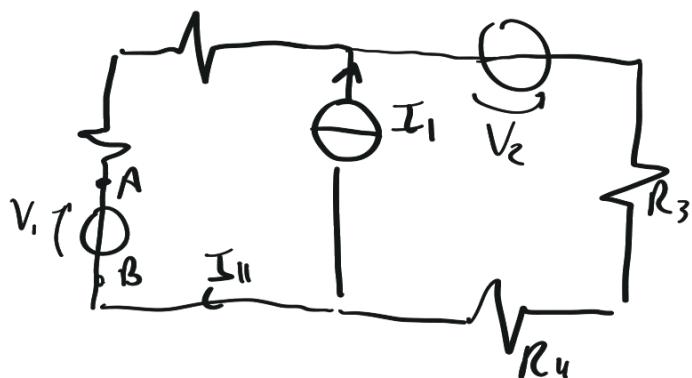

$$R_1 = 5 \Omega$$

$$R_2 = 3 \Omega$$

$$R_3 = 2 \Omega$$

$$R_4 = 6 \Omega$$

$$V_1 = 18 \text{ V}$$


$$V_2 = 20 \text{ V}$$

$$I_1 = 12 \text{ A}$$

Se tutte le domande sono rispetto ad un elemento proviamo a prendere morsetti che lo rendano binodale

$I_{II} = ?$  Lo rendiamo un circuito binodale riconoscendo i morsetti A, B, perché tutti i richiesti sono su  $V_1$

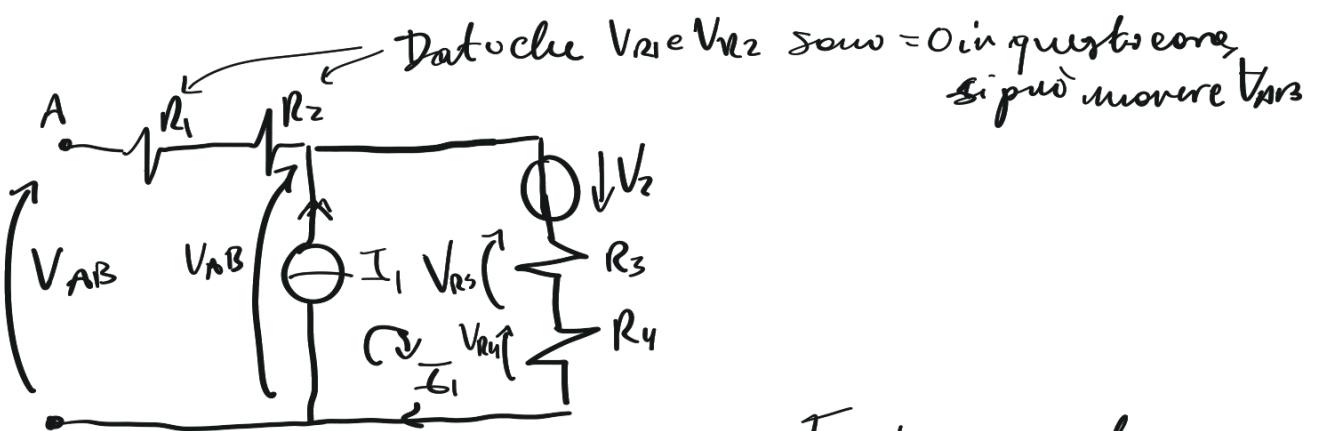Si potrebbe rispondere con Millman ma no perché non so




$$V_{AB} + V_2 - V_{R3} - V_{R4} = 0$$


$$V_{AB} = V_{R3} + V_{R4} - V_2$$

$$= \frac{R_3 I_1}{24} + \frac{R_4 I_2}{72} - \frac{V_2}{20} = 76V$$

Facciamo questo perché vogliamo

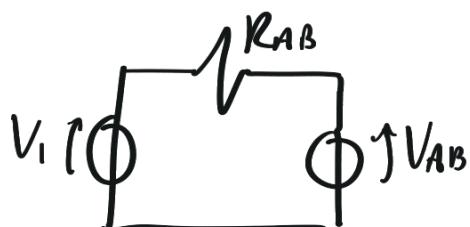

Troviamo  $R_{AB}$

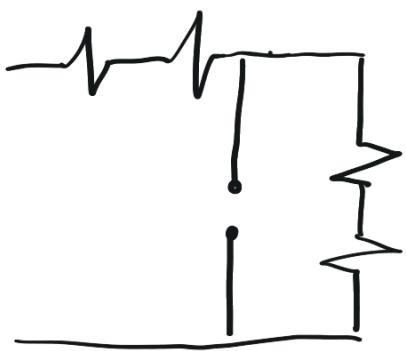

$$R_{AB} = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 \\ = 16\sqrt{2}$$

$$V_1 - V_{RAB} - V_{NB} = 0$$

$$V_{RAB} = V_1 - R_{AB}$$

$$R_{AB} I_{II} = V_1 - V_{NB}$$


$$I_{II} = \frac{V_1 - V_{NB}}{R_{AB}} = \frac{56}{16} = 3,62A$$

$$P_{V_1} = V_1 \cdot I_{II} = -65,2W$$

$\uparrow \uparrow$   
Stesso direzione,  
nonabbiamo  
mettere un (-)

Negative che anche se la  
direzione presa è la  
stessa,  $I_{II}$  ha in realtà  
direzione opposta, quindi  
occorre un valore negativo

### Exercício 5

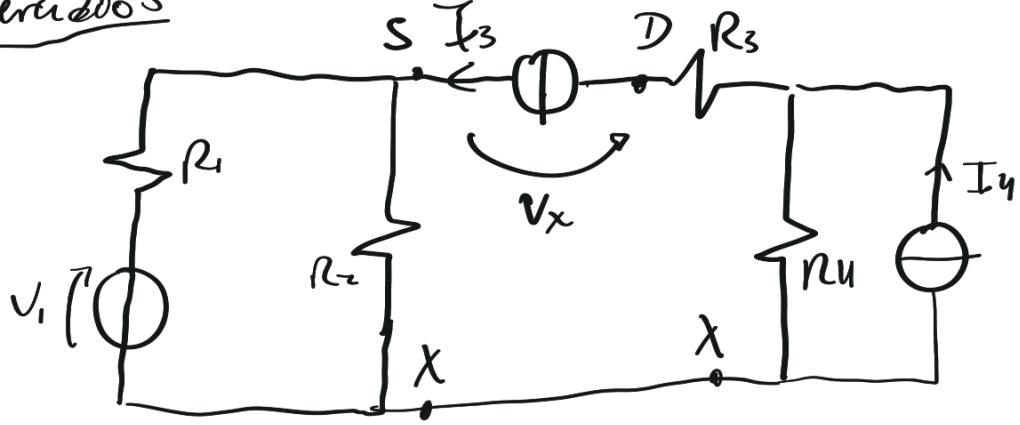


$$R_1 = 10\Omega \quad V_1 = 30V \quad V_x = ?$$

$$R_2 = 5\Omega \quad I_y = 18A$$



$$R_3 = 3\Omega \quad I_3 = 6A$$


$$R_4 = 4\Omega$$

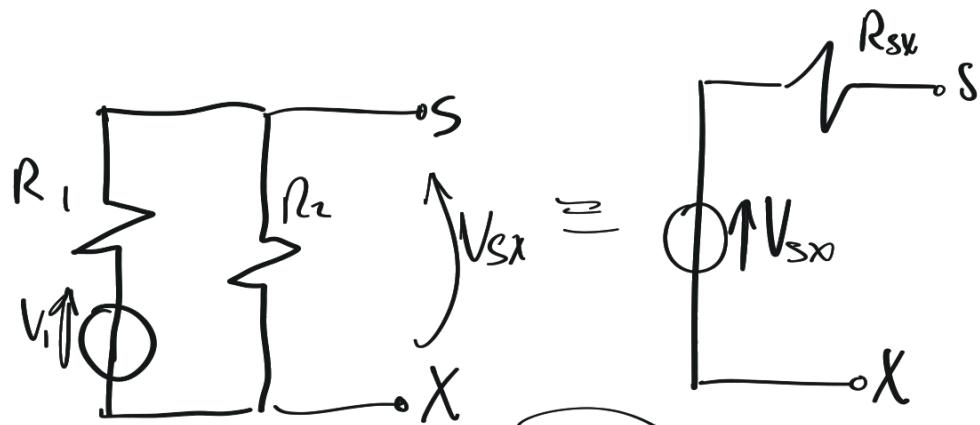

$$V_{SX} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_1 = 10V$$
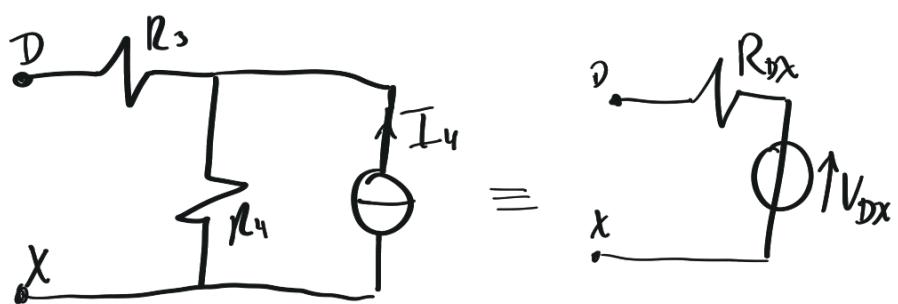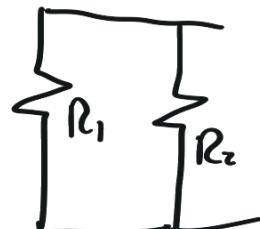
$$R_{SX} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 3,33 \Omega$$




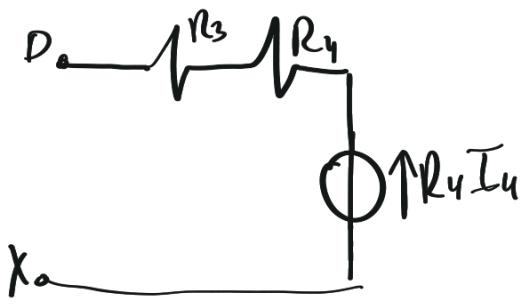

$$R_{DX} = R_3 + R_4 = 7 \Omega$$

$$V_{bx} = R_4 I_4 = 7 \text{ V}$$

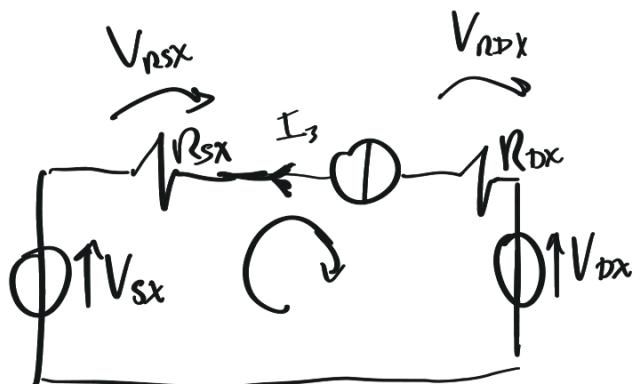curvolo cranc' di turniole  
che attraversa  $R_3$



$$V_{sx} + V_{rsx} + V_{r_{dx}} - V_{dx} - V_x = 0$$

$$\downarrow \quad \quad \quad \downarrow$$

$$R_{sx} \cdot I_3 \quad R_{dx} \cdot I_3$$

$$V_p = -V_{sx} - (R_{sx} + R_{dx}) I_3 + V_{dx}$$

$$= -10 - (10,333) 6 + 72$$

$$= 10 - 60 - 2 + 72 = 0$$

$$V_x = 0 \Rightarrow P_{I_3} = 0$$