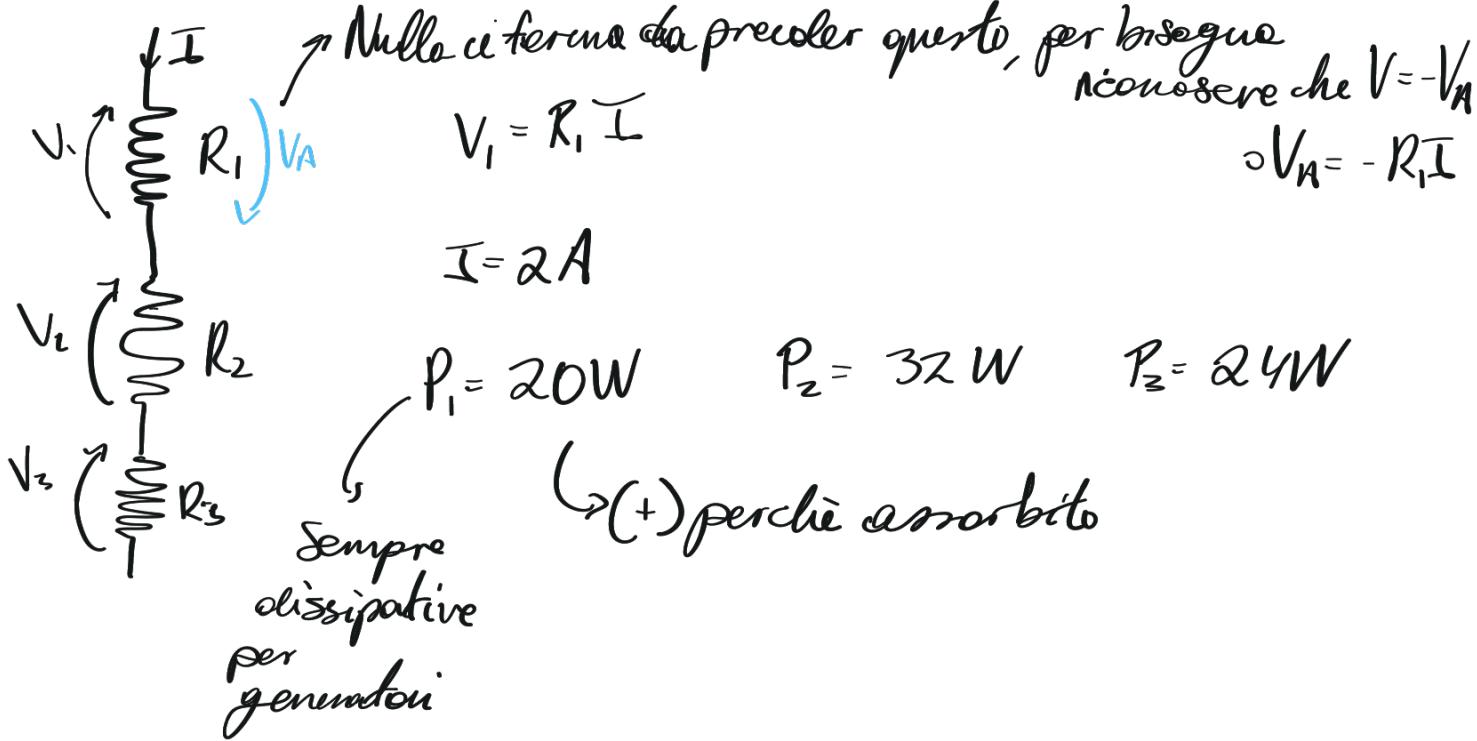


## Esercitazione 1



$V_1, V_2, V_3 ?$

$R_1, R_2, R_3 ?$


Sapendo che

$$P = R I^2 = \frac{V^2}{R} = VI$$

$$V_1 = \frac{P_1}{I} = \frac{20}{2} = 10V \rightarrow R_1 = \frac{V_1}{I} = 5\Omega = \frac{P_1}{I^2}$$

$$V_2 = \frac{P_2}{I} = \frac{32}{2} = 16V \rightarrow R_2 = \frac{V_2}{I} = 8\Omega = \frac{P_2}{I^2}$$
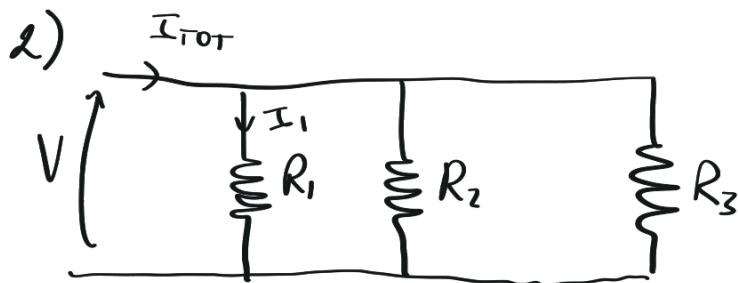
$$V_3 = \frac{P_3}{I} = \frac{24}{2} = 12V \rightarrow R_3 = \frac{V_3}{I} = 6\Omega = \frac{P_3}{I^2}$$



$R_1, R_2, R_3 ?$

$$P = VI$$

$$V = \frac{P_1}{I_1} = \frac{50W}{5A} = 10V$$

$$I_{TOT} - I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

$$I_2 = \frac{P_2}{V} = \frac{25W}{10V} = 2,5A$$

$$I_3 = \frac{P_3}{V} = \frac{20W}{10V} = 2A$$

$$R_1 = \frac{V}{I_1} = \frac{10V}{5A} = 2\Omega$$

$$R_2 = \frac{V}{I_2} = \frac{10V}{2,5A} = 4\Omega$$

$$R_3 = \frac{V}{I_3} = \frac{10V}{2A} = 5\Omega$$

Si potrebbe tornare anche  $R_1$  per prima e poi trovare il resto, e trova la resistenza  
digni' altw con  $R = \frac{V^2}{P}$

Ci sono molti modi per calcolare  $I_{TOT}$ ,  
con  $\sum I_{in}$ ,

Cogniz Metodi:

1)  $I_{TOT} = I_1 + I_2 + I_3$

$$I_2 = \frac{V}{R_2} = 2,5A$$

$$I_3 = \frac{V}{R_3} = 2A$$

$$I_{TOT} = I_1 + I_2 + I_3 = 5 + 2 + 2,5 = 9,5A$$

Dati:

$$P_1 = 50W$$

$$P_2 = 25W$$

$$P_3 = 20W$$


$$I_1 = 5A$$

$$2) P_{\text{Tot}} = P_1 + P_2 + P_3 = 95W$$


$$I_{\text{Tot}} = \frac{P_{\text{Tot}}}{V} = \frac{95W}{10V} = 9,5A$$

$$3) \frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$= 1,053$$

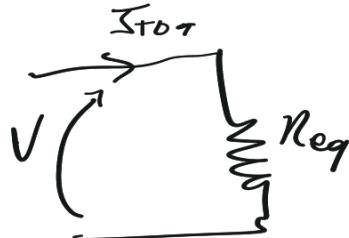
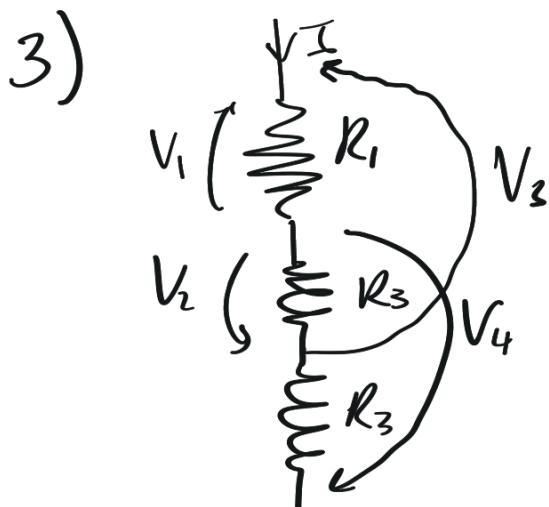
$$I_{\text{Tot}} = \frac{V}{R_{\text{eq}}} = 9,5A$$



Dati:

$$R_1 = 3\Omega$$

$$R_2 = 2\Omega \quad I = 6A$$

$$R_3 = 5\Omega$$

$$V_1, V_2, V_3, V_4 = ?$$


$$V_1 = R_1 I = 18V$$

$$V_2 = -2 \cdot 6 = -12V$$

$$V_3 = (R_1 + R_2) I = 30V$$


$$V_1 - V_3 - V_2$$

$$V_3 = V_1 - V_2 = 30V$$

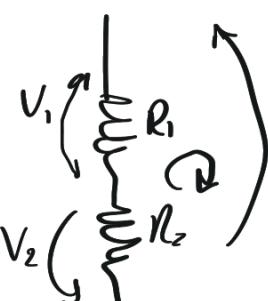

$$V_4 = -(R_2 + R_3) I = -42V$$

invabile perché  $V_5$  è incognita

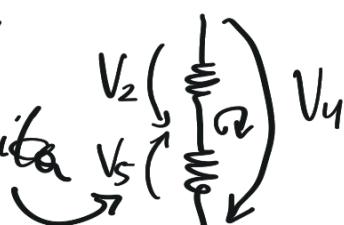


non il metodo

$$V_4 + V_5 - V_2 = 0$$

$$V_5 = V_2 - V_4 = 30V$$

$$\therefore R_3 I = 30V$$

4)

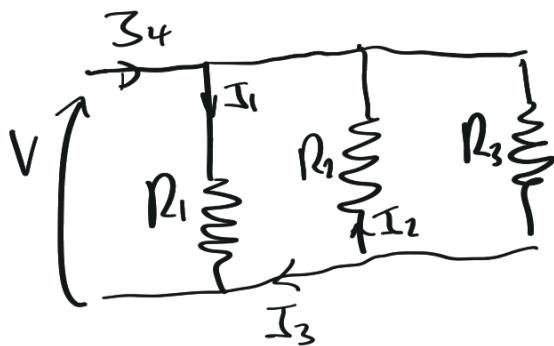

$$V = 100V$$

$$R_1 = 10\Omega$$


$$R_2 = 20\Omega$$

$$R_3 = 25\Omega$$

$$I_1, I_2, I_3, I_4 ?$$



$$I_4 = I_4 + I_3$$

$$I_1 = \frac{V}{R_1} = 10A$$

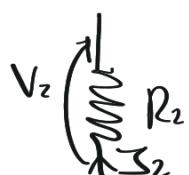

$$-V_2 = I_2 R_2$$

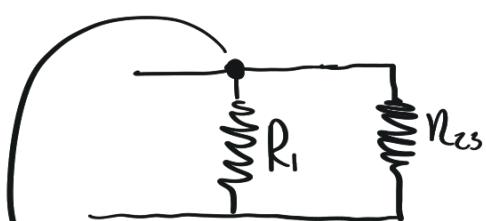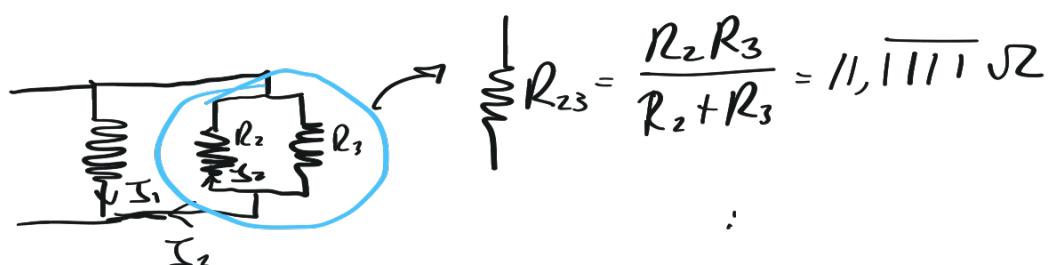
$$I_2 = \frac{-V}{R_2} = \frac{-100}{20} = -5A$$



$$I_3 = \frac{V}{R_{23}} = 9A$$

$$\rightarrow LHC \quad I_4 - I_1 - I_3 = 0$$

seimodo       $I_4 = I_1 + I_3 - 29 A$

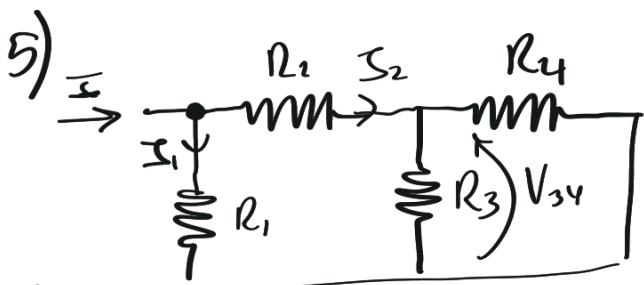

Potenza su resistori  
→ la potenza massima

Dati:

$$P_1 = 40 W$$

$$V_{34} = ?$$

$$P_2 = 30 W$$

$$R_1 = ?$$

$$P_3 = 25 W$$

$$R_2 = ?$$

$$P_4 = 35 W$$

$$R_3 = ?$$

$$I = 4 A$$

$$R_4 = ?$$

$$V = ?$$

$$P_{\text{tot}} = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 = 130 W$$

$$V = \frac{P_{\text{tot}}}{I} = 32,5 V$$

$$\left( \begin{matrix} \text{R}_1 \\ \text{R}_2 \end{matrix} \right) \quad P_1 = \frac{V^2}{R_1} \rightarrow R_1 = \frac{V^2}{P_1} = 26,4 \Omega$$

Non ci serve per  $I_1$


$$I_1 = \frac{P_1}{V} = \frac{V}{R_1} = 1,23 A$$

L'HC al modo

$$I - I_1 - I_2 = 0$$

$$I_2 = I - I_1 = 2,77 A$$

# Altri metodi per calcolare $I_2$

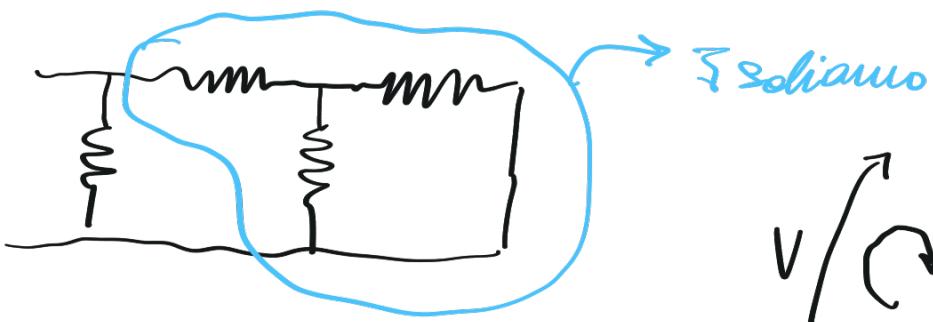

$$P_{234} = P_2 + P_3 + P_4 = 90 \text{ W}$$

$$P_{234} = V I_2 \rightarrow I_2 = \frac{P_{234}}{V} = 2,76 \text{ A}$$

$$R_2 = \frac{P_2}{I_2^2} = 3,9 \Omega$$

$$V_{R2} = R_2 \cdot I_2 = 10,76 \text{ V}$$

$$V - V_{R2} - V_{34} = 0$$


$$\hookrightarrow V_{34} = V - V_{R2} = 32,5 - 10,76 \text{ V} = 21,74 \text{ V}$$




$$P_n = \frac{V_n^2}{R} \rightarrow R = \frac{V_n^2}{P_n}$$

$$R_3 = \frac{V_{34}^2}{P_3} = 18,78 \Omega$$
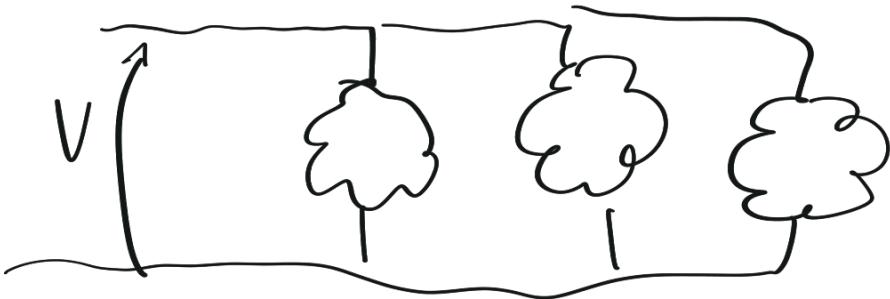
$$R_4 = \frac{V_{34}^2}{P_4} = 13,42 \Omega$$



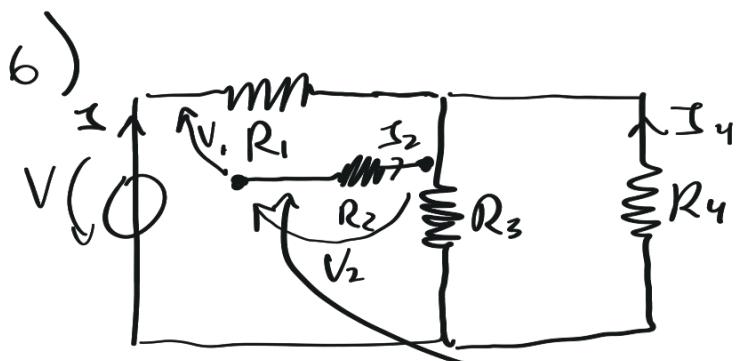ogni' parziale in parallelo  
è risolvibile con la tecnica in  
modo indipendente



$$R_1 = 5 \Omega$$

$$V = ?$$

$$R_2 = 10 \Omega$$

$$I_4 = ?$$

$$R_3 = 20 \Omega$$

$$R_4 = 30 \Omega$$


$$V_1 = 10 \text{ V}$$

Elemento in cui  
circola nessuna  
corrente

$$I_2 = 0$$

$$V_2 = R_2 I_2 = 0$$
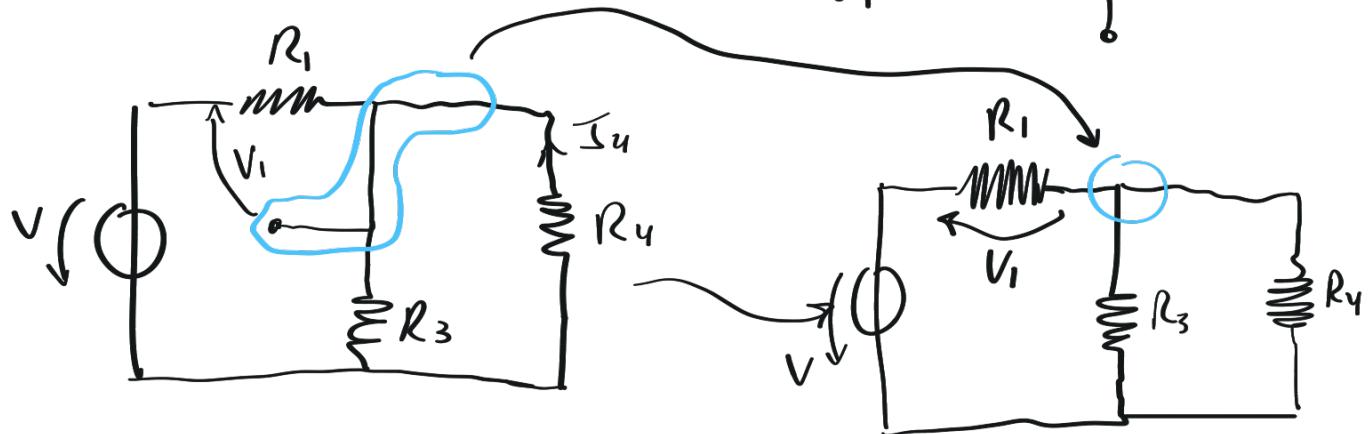
$$V_2 = 0 \quad \left( \frac{1}{R_2} \right) = 0$$




Molti esercizi potranno esser semplificati, alcuni esercizi hanno solo poche parti risolvibili.

I problemi abbiano più che un ramo

$$V_1 = R_1 I \rightarrow I_1 = \frac{V_1}{R_1} = 2A$$


Partitore di Corrente: (Ripasso)

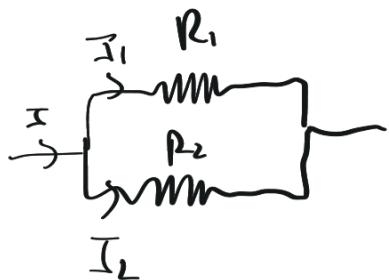

$$I_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} I$$


ha resistenza  
dell'altro ramo

$$I_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} I$$

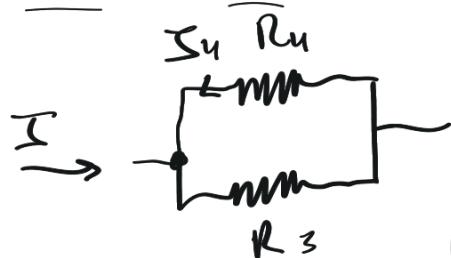

$$I_4 = -\frac{R_3}{R_3 + R_4} I = -0,8A$$
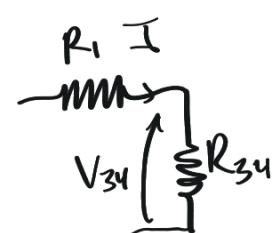
$$\Rightarrow V_{34} = -R_4 \cdot I_4 = 24V$$




$$R_{34} = \frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4} = 12\Omega$$

$$V_{34} = R_{34} I = 24V$$

$$I_4 = -\frac{V_{34}}{R_4} = -0,8A$$

Stesso  
risultato,  
metodi  
diversi

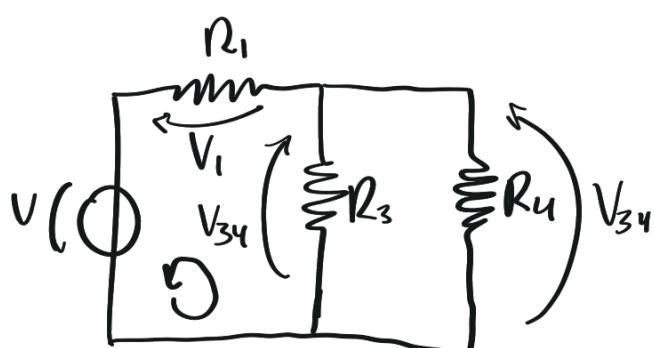


$$V + V_1 + V_{34} = 0$$

$$V = -V_1 - V_{34}$$

$$V = -10 - 24 = -34 \text{ V}$$



$$V = -(R_1 + R_{34}) \cdot I = -34$$

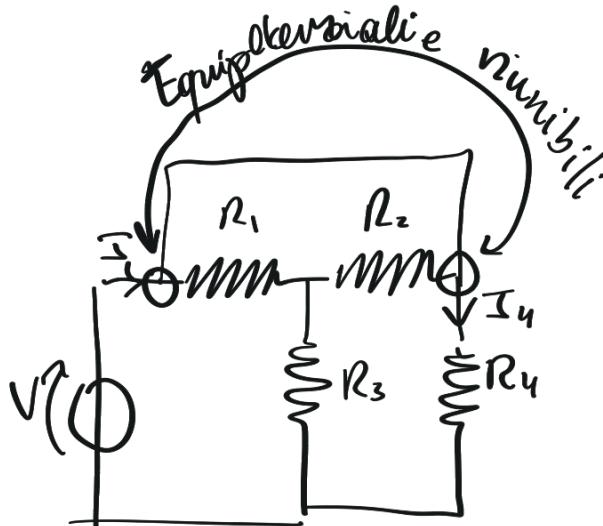

$$R_1 = 60 \Omega$$

$$R_2 = 60 \Omega$$



$$R_3 = 32 \Omega$$

$$R_4 = 80 \Omega$$

$$I = 120 \text{ A}$$


$$V = ?$$

$$I_4 = ?$$

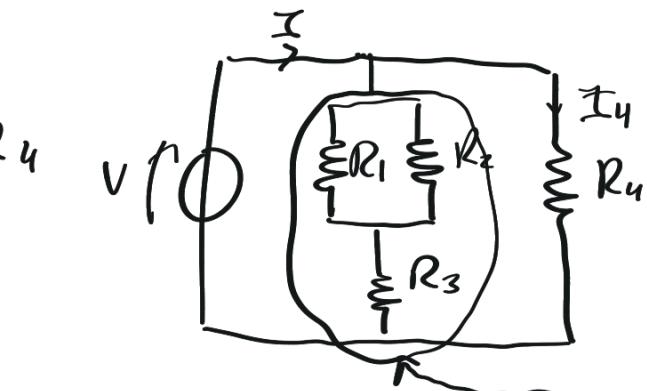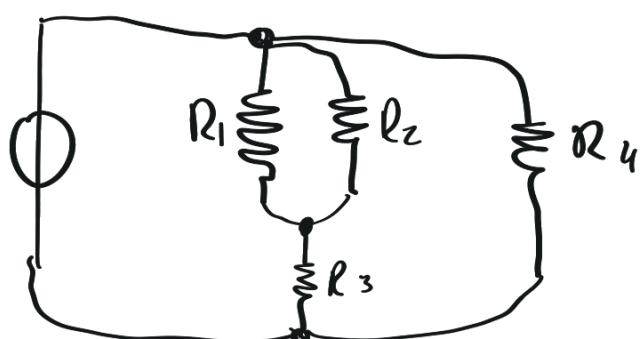

Dato che non sappiamo  $V$  solo abbiamo tenere

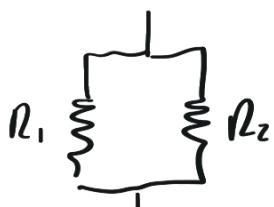Però possiamo semplificare il più possibile perché non ci importa cosa accade all'interno



$$\frac{1}{R_{12}} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = 30 \Omega$$

$$R_{12} + R_3 = R_{123} = 62 \Omega$$

$$I_4 = \frac{R_{123}}{R_{123} + R_4} \cdot I = 52,4A$$

$$V = R_4 I_4 = 4.192V$$